

Nombre: José Alejandro Rodríguez Porras Carné: 19131 Sección: 10

Laboratorio 4

Ejercicio 1

Nombre: José Alejandro Rodríguez Porras Carné: 19131	6/08/2020
---	-----------

Laboratorio # 4

Ejercicio #1

Tabla 1

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

AB 00 01 11 10

0	1	1	0	1
1	0	0	1	1

$Y = \overline{A}\overline{C} + AC + AB$

Tabla 2

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	X
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	X
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

AB 00 01 11 10

0	1	0	0	X
1	X	0	0	1

$Y = \overline{B}$

Tabla 3			
A	B	C	D
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	1	0
01	0	1	0	1
11	1	0	1	0
10	0	1	0	1

$$Y = \overline{A}BCD + \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}BC\overline{D} +$$

$$AB\overline{C}D + AB\overline{C}\overline{D} + ABC\overline{D}$$

Tabla 4

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	x
0	0	0	1	x
0	0	1	0	x
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	x
0	1	1	0	0
0	1	1	1	x
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	x
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	x
1	1	1	1	1

AB \ CD	00	01	11	10
00	x	0	1	1
01	x	x	1	0
11	0	x	1	1
10	x	0	x	x

$$Y = BD + A\bar{D} + AC$$

Ejercicio 2

Ejercicio #2

1) $Y = ABC\bar{D} + A\bar{B}CD + (A+B+C+D)$

ABC D	Y	AB	CD	00	01	11	10	Y = $\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{C} + A\bar{B} + A\bar{D}$
0000	1	00	00	1	0	0	0	
0001	0	00	01	0	0	1	1	
0010	0	00	10	0	0	0	1	
0011	0	00	11	0	0	1	0	
0100	0	01	00	0	1	0	0	
0101	0	01	01	0	1	0	1	
0110	0	01	10	0	1	0	0	
0111	0	01	11	0	1	0	1	
1000	1	10	00	1	0	0	0	
1001	1	10	01	1	0	0	1	
1010	1	10	10	1	0	0	0	
1011	1	10	11	1	0	0	1	
1100	1	11	00	1	1	0	0	
1101	1	11	01	1	1	0	1	
1110	1	11	10	1	1	0	0	
1111	0	11	11	1	1	0	1	

2) $Y = \bar{A}BC + \bar{B}\bar{C} + BC$ $Y = \bar{B} + A + C$

ABC	Y	AB	BC	00	01	11	10	Y = $\bar{B} + A + C$
000	1	00	00	1	0	0	0	
001	1	00	01	1	0	0	1	
010	0	01	00	0	1	0	0	
011	1	01	01	0	1	0	1	
100	1	10	00	1	0	0	0	
101	1	10	01	1	0	0	1	
110	1	11	00	1	1	0	0	
111	1	11	01	1	1	0	1	

$$3) Y = (A + B + C + D) + AD + B$$

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	1	1	1
11	0	1	1	1
10	0	1	1	0

$$Y = \bar{C}D + B + AD$$

A	B	C	D	Y
x	x	0	1	1
x	1	x	x	1
1	x	x	1	1

$$4) Y = BC + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + B\bar{C}$$

$$Y = \bar{A}\bar{C} + B$$


A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

AB \ C	00	01	11	10
0	1	1	1	0
1	0	1	1	0


A	B	C	Y
0	x	0	1
x	1	x	1

Ejercicio 3


Ejercicio 1 Tabla 1

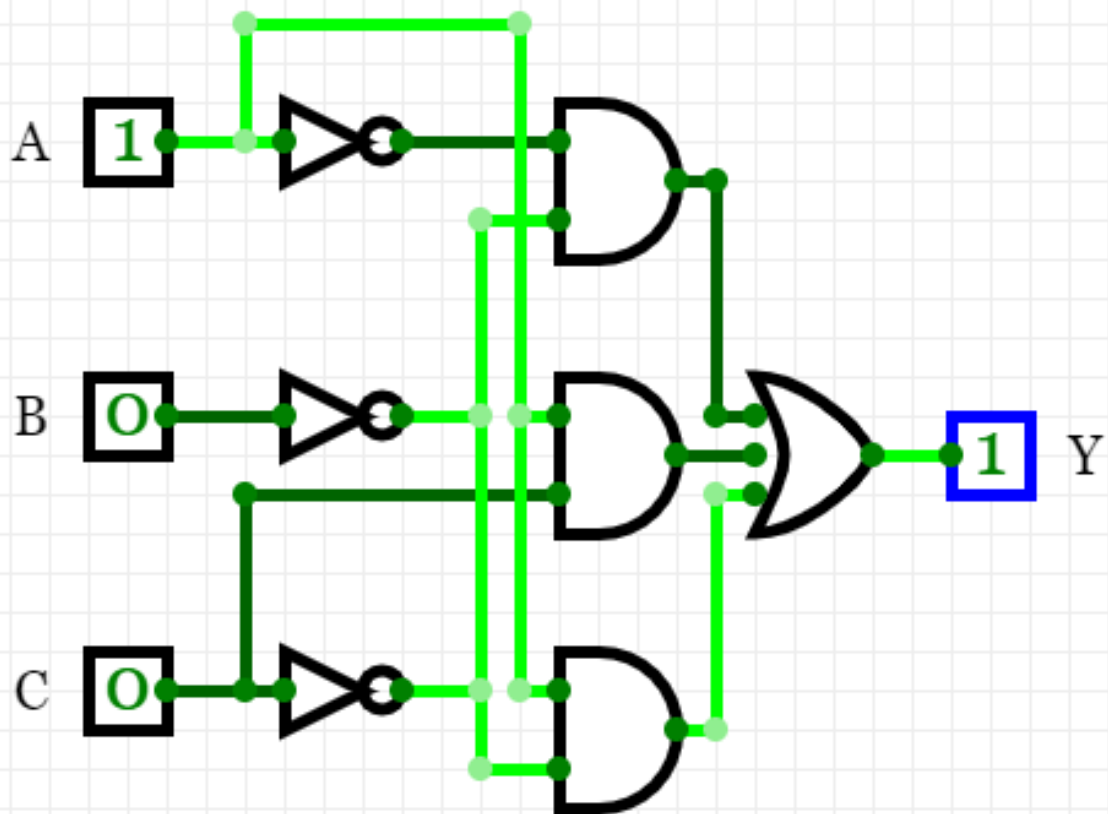


Ejercicio 1 Tabla 2

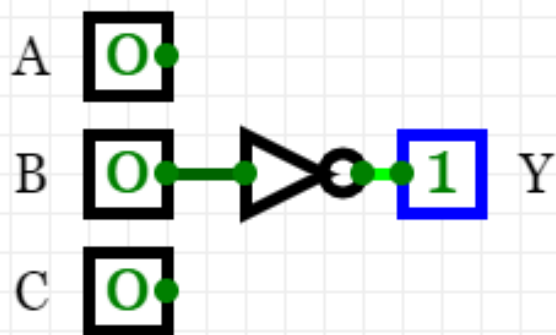


Ejercicio 1 Tabla 3

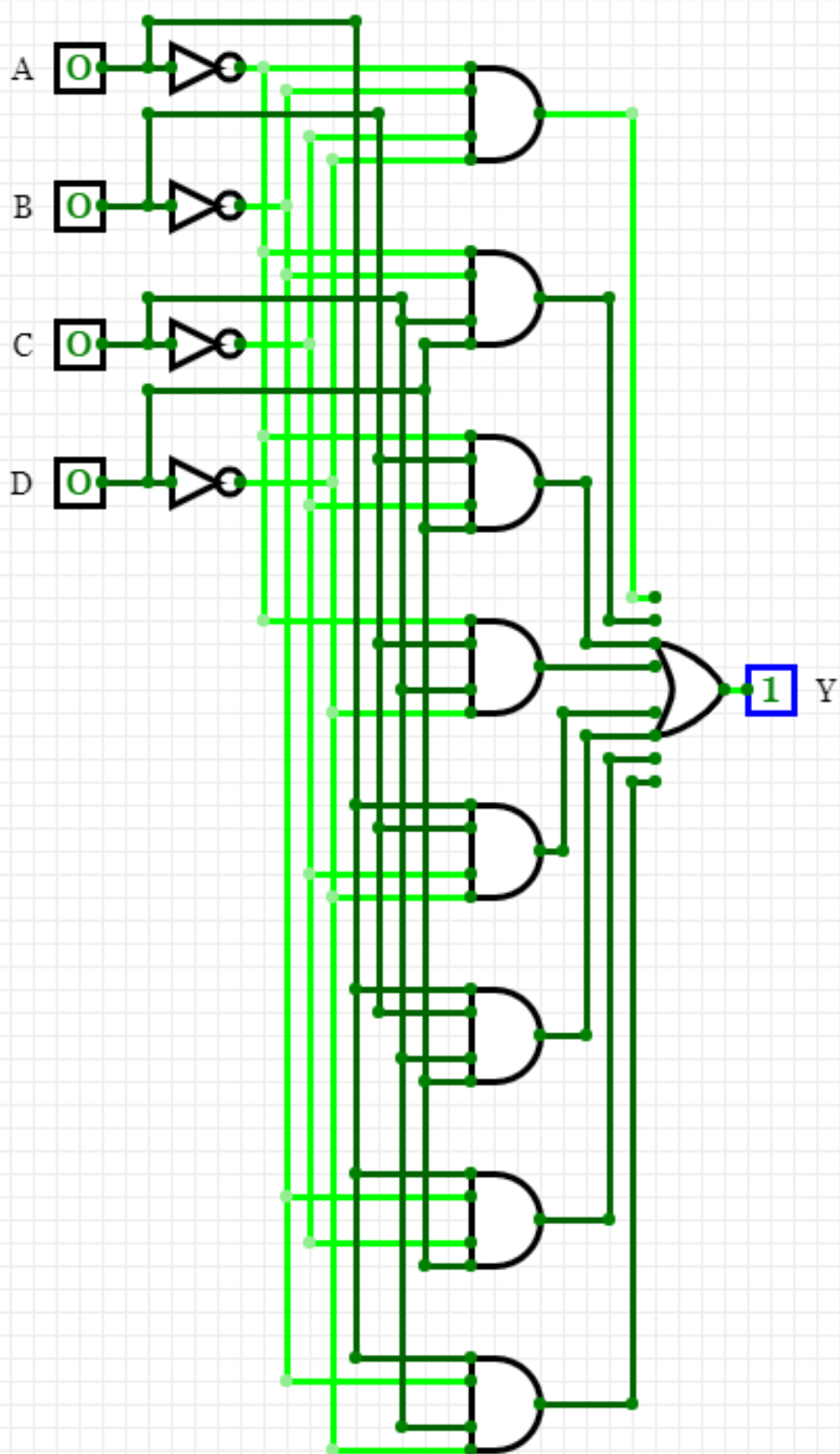


Ejercicio 1 Tabla 4

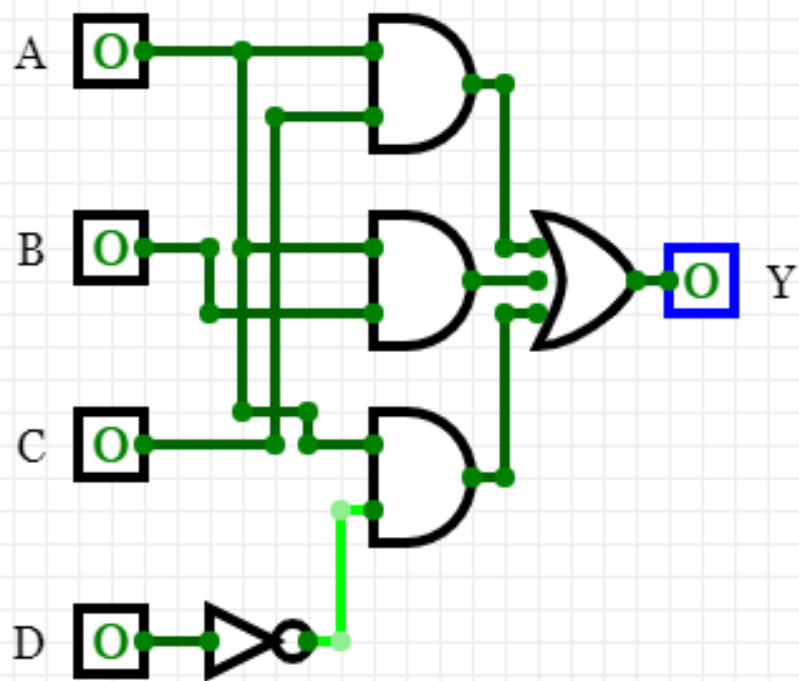


Ejercicio 2 - 1

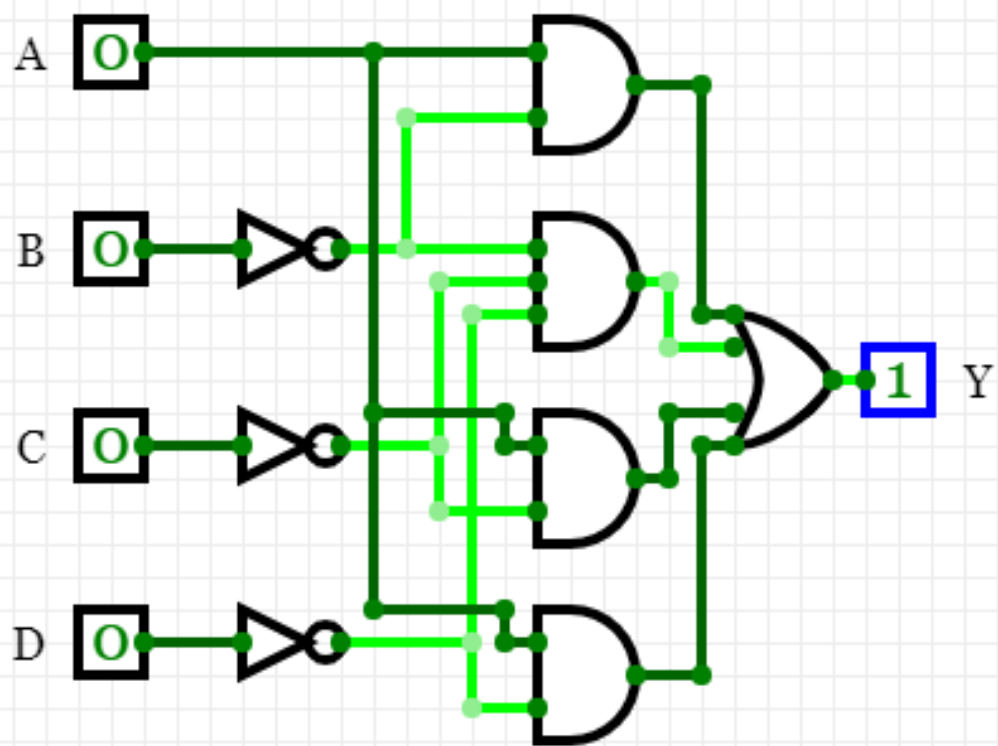


Ejercicio 2 - 2

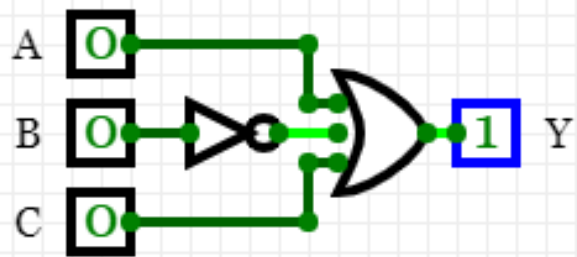

Ejercicio 2 - 3

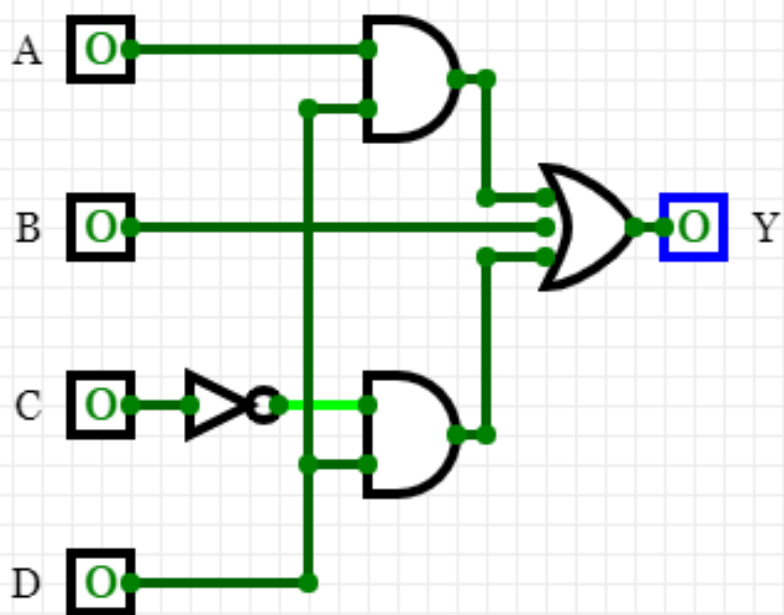

Ejercicio 2 - 4

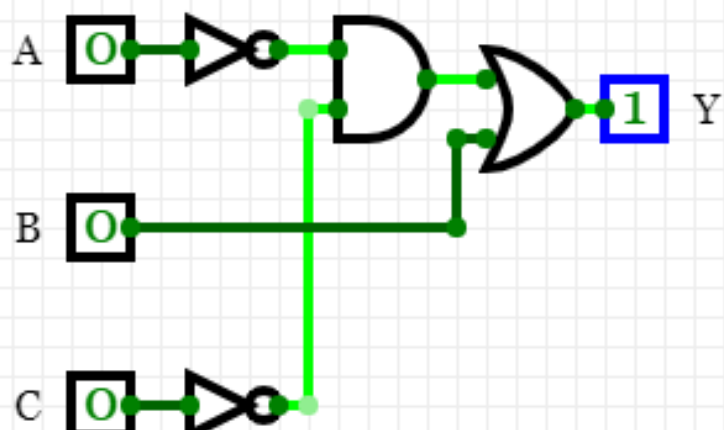

Ejercicio 4

Archivo de módulos del ejercicio04

```
ejercicio04.v X  ejercicio04_tb.v
D: > AlejandroDigital > electronica_digital1 > lab04dig > ejercicio04 > ejercicio04.v
1  //José Alejandro Rodríguez Porras 19131
2  //Electrónica Digital
3  //Lab 4 Ejercicio 4
4  //Módulos con Gate Level Modelling
5  //Ejercicio 1 Tabla 1 :  $Y = A'C' + AC + AB$ 
6  module gle01_1(input wire A, B, C, output wire Y);
7
8      wire na, nb, nc, w1, w2, w3;
9
10     not (na, A);
11     not (nb, B);
12     not (nc, C);
13     and (w1, na, nc);
14     and (w2, A, C);
15     and (w3, A, nb);
16     or (Y, w1, w2, w3);
17
18 endmodule
19
20 //Ejercicio 1 Tabla 2:  $Y = B'$ 
21 module gle01_2(input wire A, B, C, output wire Y);
22
23     wire nb;
24
25     not (nb, B);
26     or (Y, nb);
27
28 endmodule
```

```

29
30 //Ejercicio 1 Tabla 3:  $Y=A'B'C'D'+A'B'CD+A'BC'D+A'BCD'+ABC'D'+ABCD+AB'C'D+AB'CD'$ 
31 module gle01_3(input wire A, B, C, D, output wire Y);
32
33     wire na, nb, nc, nd, w1, w2, w3, w4, w5, w6, w7, w8;
34
35     not (na, A);
36     not (nb, B);
37     not (nc, C);
38     not (nd, D);
39     and (w1, na, nb, nc, nd);
40     and (w2, na, nb, C, D);
41     and (w3, na, B, nc, D);
42     and (w4, na, B, C, nd);
43     and (w5, A, B, nc, nd);
44     and (w6, A, B, C, D);
45     and (w7, A, nb, nc, D);
46     and (w8, A, nb, C, nd);
47     or (Y, w1, w2, w3, w4, w5, w6, w7, w8);
48
49 endmodule
50
51 //Ejercicio 1 Tabla 4:  $Y=BD+AD'+AC$ 
52 module gle01_4(input wire A, B, C, D, output wire Y);
53
54     wire nd, w1, w2, w3;
55
56     not (nd, D);
57     and (w1, B, D);
58     and (w2, A, nd);
59     and (w3, A, C);
60     or (Y, w1, w2, w3);
61
62 endmodule
63

```

```

64 //Módulos con operadores lógicos
65 //Ejercicio 2 -1):  $Y=B'C'D'+AC'+AB'+AD'$ 
66
67 module ope02_1(input wire A, B, C, D, output wire Y);
68
69     assign Y = (~B & ~C & ~D) | (A & ~C) | (A & ~B) | (A & ~D);
70
71 endmodule
72
73 //Ejercicio 2 -2):  $Y=B'+A+C$ 
74 module ope02_2(input wire A, B, C, output wire Y);
75
76     assign Y = (~B) | (A) | (C);
77
78 endmodule
79
80 //Ejercicio 2 -3):  $Y=C'D+B+AD$ 
81 module ope02_3(input wire A, B, C, D, output wire Y);
82
83     assign Y = (~C & D) | (B) | (A & D);
84
85 endmodule
86
87 //Ejercicio 2 -4):  $Y=A'C'+B$ 
88 module ope02_4(input wire A, B, C, output wire Y);
89
90     assign Y = (~A & ~C) | (B);
91
92 endmodule

```

Archivo de la simulación del testbench ejercicio04_tb

```
ejercicio04.v  ejercicio04_tb.v X
D: > AlejandroDigital > electronica_digital1 > lab04dig > ejercicio04 > ejercicio04_tb.v
1 // José Alejandro Rodríguez Porras 19131
2 //testbench
3 module testbench();
4
5 //definir variables de inputs para cada ecuación
6 reg e1A1, e1B1, e1C1, e1A2, e1B2, e1C2, e1A3, e1B3, e1C3, e1D3, e1A4, e1B4, e1C4, e1D4, e2A1, e2B1, e2C1, e2D1, e2A2, e2B2, e2C2,
7 e2A3, e2B3, e2C3, e2D3, e2A4, e2B4, e2C4;
8 wire e1Y1, e1Y2, e1Y3, e1Y4, e2Y1, e2Y2, e2Y3, e2Y4;
9
10 //asignación de las variables a cada uno de los módulos
11 //módulos con gate level modelling
12 gle01_1 GE1_1(e1A1, e1B1, e1C1, e1Y1);
13 gle01_2 GE1_2(e1A2, e1B2, e1C2, e1Y2);
14 gle01_3 GE1_3(e1A3, e1B3, e1C3, e1D3, e1Y3);
15 gle01_4 GE1_4(e1A4, e1B4, e1C4, e1D4, e1Y4);
16 //módulos con operadores lógicos
17 ope02_1 OPE2_1(e2A1, e2B1, e2C1, e2D1, e2Y1);
18 ope02_2 OPE2_2(e2A2, e2B2, e2C2, e2Y2);
19 ope02_3 OPE2_3(e2A3, e2B3, e2C3, e2D3, e2Y3);
20 ope02_4 OPE2_4(e2A4, e2B4, e2C4, e2Y4);
21
22 //Simulación Ejercicio 1 Ecuación 1
23 initial begin
24     $display("A B C | Y");
25     $display("-----|--");
26     $monitor("%b %b %b | %b", e1A1, e1B1, e1C1, e1Y1);
27     e1A1 = 0; e1B1 = 0; e1C1 = 0;
28     #1 e1A1 = 0; e1B1 = 0; e1C1 = 1;
29     #1 e1A1 = 0; e1B1 = 1; e1C1 = 0;
30     #1 e1A1 = 0; e1B1 = 1; e1C1 = 1;
31     #1 e1A1 = 1; e1B1 = 0; e1C1 = 0;
32     #1 e1A1 = 1; e1B1 = 0; e1C1 = 1;
33     #1 e1A1 = 1; e1B1 = 1; e1C1 = 0;
34     #1 e1A1 = 1; e1B1 = 1; e1C1 = 1;
35 end
36
```

```
37 //Simulación Ejercicio 1 Ecuación 2
38 initial begin
39     #8
40     $display("\n");
41     $display("A B C | Y");
42     $display("-----|--");
43     $monitor("%b %b %b | %b", e1A2, e1B2, e1C2, e1Y2);
44     e1A2 = 0; e1B2 = 0; e1C2 = 0;
45     #1 e1A2 = 0; e1B2 = 0; e1C2 = 1;
46     #1 e1A2 = 0; e1B2 = 1; e1C2 = 0;
47     #1 e1A2 = 0; e1B2 = 1; e1C2 = 1;
48     #1 e1A2 = 1; e1B2 = 0; e1C2 = 0;
49     #1 e1A2 = 1; e1B2 = 0; e1C2 = 1;
50     #1 e1A2 = 1; e1B2 = 1; e1C2 = 0;
51     #1 e1A2 = 1; e1B2 = 1; e1C2 = 1;
52 end
53
```



```

54 //Simulación Ejercicio 1 Ecuación 3
55 initial begin
56     #16
57     $display("\n");
58     $display("A B C D | Y");
59     $display("-----|---");
60     $monitor("%b %b %b %b | %b", e1A3, e1B3, e1C3, e1D3, e1Y3);
61     e1A3 = 0; e1B3 = 0; e1C3 = 0; e1D3 = 0;
62     #1 e1A3 = 0; e1B3 = 0; e1C3 = 0; e1D3 = 1;
63     #1 e1A3 = 0; e1B3 = 0; e1C3 = 1; e1D3 = 0;
64     #1 e1A3 = 0; e1B3 = 0; e1C3 = 1; e1D3 = 1;
65     #1 e1A3 = 0; e1B3 = 1; e1C3 = 0; e1D3 = 0;
66     #1 e1A3 = 0; e1B3 = 1; e1C3 = 0; e1D3 = 1;
67     #1 e1A3 = 0; e1B3 = 1; e1C3 = 1; e1D3 = 0;
68     #1 e1A3 = 0; e1B3 = 1; e1C3 = 1; e1D3 = 1;
69     #1 e1A3 = 1; e1B3 = 0; e1C3 = 0; e1D3 = 0;
70     #1 e1A3 = 1; e1B3 = 0; e1C3 = 0; e1D3 = 1;
71     #1 e1A3 = 1; e1B3 = 0; e1C3 = 1; e1D3 = 0;
72     #1 e1A3 = 1; e1B3 = 0; e1C3 = 1; e1D3 = 1;
73     #1 e1A3 = 1; e1B3 = 1; e1C3 = 0; e1D3 = 0;
74     #1 e1A3 = 1; e1B3 = 1; e1C3 = 0; e1D3 = 1;
75     #1 e1A3 = 1; e1B3 = 1; e1C3 = 1; e1D3 = 0;
76     #1 e1A3 = 1; e1B3 = 1; e1C3 = 1; e1D3 = 1;
77 end
78

```

```

79  ∨ //Simulación Ejercicio 1 Ecuación 4
80  ∨  initial begin
81      #32
82      $display("\n");
83      $display("A B C D | Y");
84      $display("-----|--");
85      $monitor("%b %b %b %b | %b", e1A4, e1B4, e1C4, e1D4, e1Y4);
86      e1A4 = 0; e1B4 = 0; e1C4 = 0; e1D4 = 0;
87      #1 e1A4 = 0; e1B4 = 0; e1C4 = 0; e1D4 = 1;
88      #1 e1A4 = 0; e1B4 = 0; e1C4 = 1; e1D4 = 0;
89      #1 e1A4 = 0; e1B4 = 0; e1C4 = 1; e1D4 = 1;
90      #1 e1A4 = 0; e1B4 = 1; e1C4 = 0; e1D4 = 0;
91      #1 e1A4 = 0; e1B4 = 1; e1C4 = 0; e1D4 = 1;
92      #1 e1A4 = 0; e1B4 = 1; e1C4 = 1; e1D4 = 0;
93      #1 e1A4 = 0; e1B4 = 1; e1C4 = 1; e1D4 = 1;
94      #1 e1A4 = 1; e1B4 = 0; e1C4 = 0; e1D4 = 0;
95      #1 e1A4 = 1; e1B4 = 0; e1C4 = 0; e1D4 = 1;
96      #1 e1A4 = 1; e1B4 = 0; e1C4 = 1; e1D4 = 0;
97      #1 e1A4 = 1; e1B4 = 0; e1C4 = 1; e1D4 = 1;
98      #1 e1A4 = 1; e1B4 = 1; e1C4 = 0; e1D4 = 0;
99      #1 e1A4 = 1; e1B4 = 1; e1C4 = 0; e1D4 = 1;
100     #1 e1A4 = 1; e1B4 = 1; e1C4 = 1; e1D4 = 0;
101     #1 e1A4 = 1; e1B4 = 1; e1C4 = 1; e1D4 = 1;
102  end
103

```

```

104  ✓ //Simulación Ejercicio 2 Ecuación 1
105  ✓   initial begin
106      #48
107      $display("\n");
108      $display("A B C D | Y");
109      $display("-----|--");
110      $monitor("%b %b %b %b | %b", e2A1, e2B1, e2C1, e2D1, e2Y1);
111      e2A1 = 0; e2B1 = 0; e2C1 = 0; e2D1 = 0;
112      #1 e2A1 = 0; e2B1 = 0; e2C1 = 0; e2D1 = 1;
113      #1 e2A1 = 0; e2B1 = 0; e2C1 = 1; e2D1 = 0;
114      #1 e2A1 = 0; e2B1 = 0; e2C1 = 1; e2D1 = 1;
115      #1 e2A1 = 0; e2B1 = 1; e2C1 = 0; e2D1 = 0;
116      #1 e2A1 = 0; e2B1 = 1; e2C1 = 0; e2D1 = 1;
117      #1 e2A1 = 0; e2B1 = 1; e2C1 = 1; e2D1 = 0;
118      #1 e2A1 = 0; e2B1 = 1; e2C1 = 1; e2D1 = 1;
119      #1 e2A1 = 1; e2B1 = 0; e2C1 = 0; e2D1 = 0;
120      #1 e2A1 = 1; e2B1 = 0; e2C1 = 0; e2D1 = 1;
121      #1 e2A1 = 1; e2B1 = 0; e2C1 = 1; e2D1 = 0;
122      #1 e2A1 = 1; e2B1 = 0; e2C1 = 1; e2D1 = 1;
123      #1 e2A1 = 1; e2B1 = 1; e2C1 = 0; e2D1 = 0;
124      #1 e2A1 = 1; e2B1 = 1; e2C1 = 0; e2D1 = 1;
125      #1 e2A1 = 1; e2B1 = 1; e2C1 = 1; e2D1 = 0;
126      #1 e2A1 = 1; e2B1 = 1; e2C1 = 1; e2D1 = 1;
127  end
128

```

```
129 //Simulación Ejercicio 2 Ecuación 2
130 initial begin
131     #64
132     $display("\n");
133     $display("A B C | Y");
134     $display("-----|---");
135     $monitor("%b %b %b | %b", e2A2, e2B2, e2C2, e2Y2);
136     e2A2 = 0; e2B2 = 0; e2C2 = 0;
137     #1 e2A2 = 0; e2B2 = 0; e2C2 = 1;
138     #1 e2A2 = 0; e2B2 = 1; e2C2 = 0;
139     #1 e2A2 = 0; e2B2 = 1; e2C2 = 1;
140     #1 e2A2 = 1; e2B2 = 0; e2C2 = 0;
141     #1 e2A2 = 1; e2B2 = 0; e2C2 = 1;
142     #1 e2A2 = 1; e2B2 = 1; e2C2 = 0;
143     #1 e2A2 = 1; e2B2 = 1; e2C2 = 1;
144 end
145
```

```

146 //Simulación Ejercicio 2 Ecuación 3
147     initial begin
148         #72
149         $display("\n");
150         $display("A B C D | Y");
151         $display("-----|--");
152         $monitor("%b %b %b %b | %b", e2A3, e2B3, e2C3, e2D3, e2Y3);
153         e2A3 = 0; e2B3 = 0; e2C3 = 0; e2D3 = 0;
154         #1 e2A3 = 0; e2B3 = 0; e2C3 = 0; e2D3 = 1;
155         #1 e2A3 = 0; e2B3 = 0; e2C3 = 1; e2D3 = 0;
156         #1 e2A3 = 0; e2B3 = 0; e2C3 = 1; e2D3 = 1;
157         #1 e2A3 = 0; e2B3 = 1; e2C3 = 0; e2D3 = 0;
158         #1 e2A3 = 0; e2B3 = 1; e2C3 = 0; e2D3 = 1;
159         #1 e2A3 = 0; e2B3 = 1; e2C3 = 1; e2D3 = 0;
160         #1 e2A3 = 0; e2B3 = 1; e2C3 = 1; e2D3 = 1;
161         #1 e2A3 = 1; e2B3 = 0; e2C3 = 0; e2D3 = 0;
162         #1 e2A3 = 1; e2B3 = 0; e2C3 = 0; e2D3 = 1;
163         #1 e2A3 = 1; e2B3 = 0; e2C3 = 1; e2D3 = 0;
164         #1 e2A3 = 1; e2B3 = 0; e2C3 = 1; e2D3 = 1;
165         #1 e2A3 = 1; e2B3 = 1; e2C3 = 0; e2D3 = 0;
166         #1 e2A3 = 1; e2B3 = 1; e2C3 = 0; e2D3 = 1;
167         #1 e2A3 = 1; e2B3 = 1; e2C3 = 1; e2D3 = 0;
168         #1 e2A3 = 1; e2B3 = 1; e2C3 = 1; e2D3 = 1;
169     end
170

```



```


171 //Simulación Ejercicio 2 Ecuación 4
172     initial begin
173         #88
174         $display("\n");
175         $display("A B C | Y");
176         $display("-----|--");
177         $monitor("%b %b %b | %b", e2A4, e2B4, e2C4, e2Y4);
178         e2A4 = 0; e2B4 = 0; e2C4 = 0;
179         #1 e2A4 = 0; e2B4 = 0; e2C4 = 1;
180         #1 e2A4 = 0; e2B4 = 1; e2C4 = 0;
181         #1 e2A4 = 0; e2B4 = 1; e2C4 = 1;
182         #1 e2A4 = 1; e2B4 = 0; e2C4 = 0;
183         #1 e2A4 = 1; e2B4 = 0; e2C4 = 1;
184         #1 e2A4 = 1; e2B4 = 1; e2C4 = 0;
185         #1 e2A4 = 1; e2B4 = 1; e2C4 = 1;
186     end
187
188     initial
189     #97 $finish;
190
191     initial begin
192         $dumpfile("ejercicio04_tb.vcd");
193         $dumpvars(0, testbench);
194     end
195
196 endmodule

```

Diagrama de Timing



Diagrama de timing de las salidas

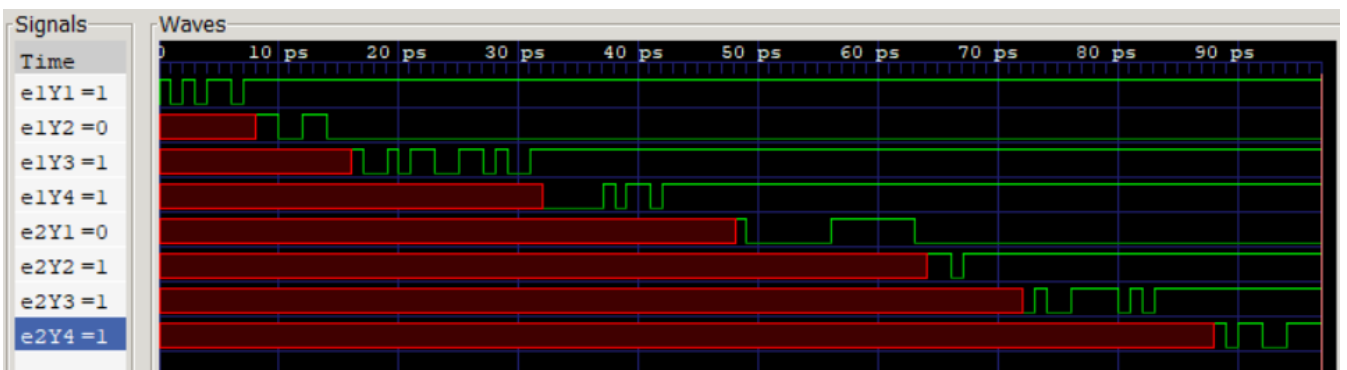

Ejercicio 5


Ejercicio 5

Sistema de Alarma: $A = 1$ = encendido

Sensor de ventana/puerta: $V = 1$ = sensor OK

Sensor de movimiento: $M = 0$ = no movimiento

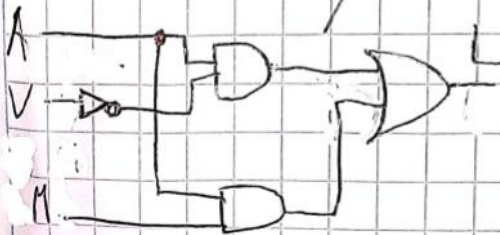Alarma y Luces encendidas: $L = 1$ = sistema armado



Ecuación booleana:

$$\bar{A}V + AM$$

Tabla Ejercicio 5

A	V	M	L	minterm	maxterm		
0	0	0	0	$\bar{A}\bar{V}\bar{M}$	$A+V+M$	m_0	M_0
0	0	1	0	$\bar{A}\bar{V}M$	$A+V+\bar{M}$	m_1	M_1
0	1	0	0	$\bar{A}V\bar{M}$	$A+\bar{V}+M$	m_2	M_2
0	1	1	0	$\bar{A}VM$	$A+V+\bar{M}$	m_3	M_3
1	0	0	1	$A\bar{V}\bar{M}$	$\bar{A}+V+M$	m_4	M_4
1	0	1	1	$A\bar{V}M$	$\bar{A}+V+\bar{M}$	m_5	M_5
1	1	0	0	$AV\bar{M}$	$\bar{A}+\bar{V}+M$	m_6	M_6
1	1	1	1	AVM	$\bar{A}+\bar{V}+\bar{M}$	m_7	M_7


$$SOP = \bar{A}\bar{V}\bar{M} + \bar{A}\bar{V}M + \bar{A}V\bar{M}$$

$$POS = (A+V+M) \cdot (A+V+\bar{M}) \cdot (A+\bar{V}+M) \cdot (A+\bar{V}+\bar{M}) \cdot (\bar{A}+\bar{V}+M)$$


	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	0	0	1	1

$$L = \bar{A}\bar{V} + AM$$


Ejercicio 5 SOP

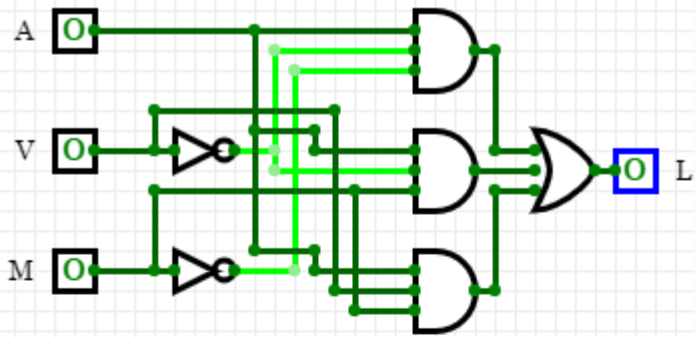

Ejercicio 5 POS

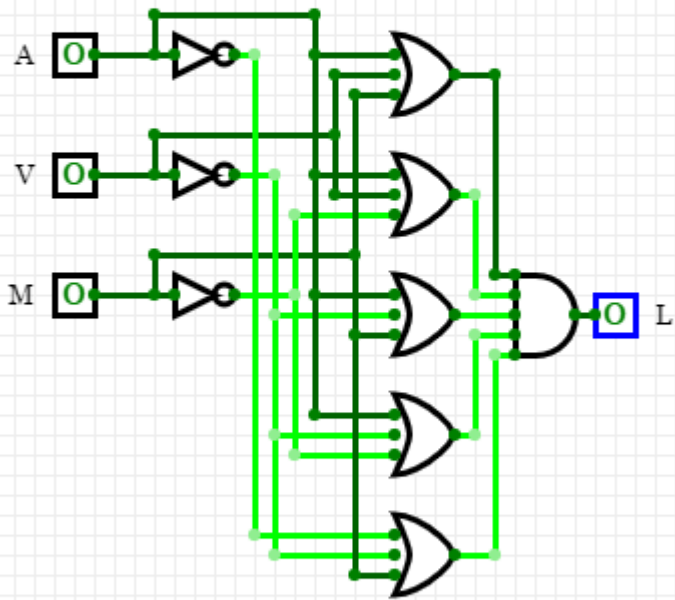

Ejercicio 5 Solución minimizada

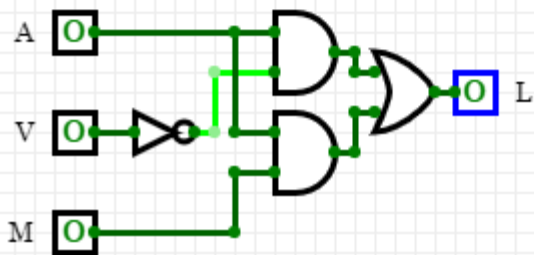

Output del programa en cmd

```
---> WARNING: no PCF file found (.pcf)
iverilog -o ejercicio05_tb.out -D VCD_OUTPUT=ejercicio05_tb C:/Users/AlejandroRodriguez/.apio/packages/toolchain-yosys/share/yosys/ice40/cells_sim.v ejercicio05.v ejercicio05_tb.v
vvp ejercicio05_tb.out
A B C | Y
-----|---
VCD info: dumpfile ejercicio05_tb.vcd opened for output.
0 0 0 | 0
0 0 1 | 0
0 1 0 | 0
0 1 1 | 0
1 0 0 | 1
1 0 1 | 1
1 1 0 | 0
1 1 1 | 1

A B C | Y
-----|---
0 0 0 | 0
0 0 1 | 0
0 1 0 | 0
0 1 1 | 0
1 0 0 | 1
1 0 1 | 1
1 1 0 | 0
1 1 1 | 1

A B C | Y
-----|---
0 0 0 | 0
0 0 1 | 0
0 1 0 | 0
0 1 1 | 0
1 0 0 | 1
1 0 1 | 1
1 1 0 | 0
1 1 1 | 1

A B C | Y
-----|---
0 0 0 | 0
0 0 1 | 0
0 1 0 | 0
0 1 1 | 0
1 0 0 | 1
1 0 1 | 1
1 1 0 | 0
1 1 1 | 1

A B C | Y
-----|---
0 0 0 | 0
0 0 1 | 0
0 1 0 | 0
0 1 1 | 0
1 0 0 | 1
1 0 1 | 1
1 1 0 | 0
1 1 1 | 1

gtkwave ejercicio05_tb.vcd ejercicio05_tb.gtkw
```


Código de ejercicio05 (módulos de gate level modelling y behavioral modelling)

```
ejercicio05_tb.v  ejercicio05.v X
D: > AlejandroDigital > electronica_digital1 > lab04dig > ejercicio05 > ejercicio05.v
1  //José Alejandro Rodríguez Porras 19131
2  //Electrónica Digital
3  //Lab 4 Ejercicio 5
4  //Variables:
5  //A = Sistema de Alarma : 1 = armado
6  //V = sensor de ventana/puerta : 1 = OK
7  //M = sensor de movimiento : 0 = no movimiento
8  //L = Alarma y luces encendidas : 1 = se enciende
9  //Módulos con Gate Level Modelling
10 //SOP = AV'M'+AV'M+AVM
11 module gsop05(input wire A, V, M, output wire L);
12
13     wire nv, nm, w1, w2, w3;
14
15     not (nv, V);
16     not (nm, M);
17     and (w1, A, nv, nm);
18     and (w2, A, nv, M);
19     and (w3, A, V, M);
20     or (L, w1, w2, w3);
21
22 endmodule
23
24 //POS = (A+V+M)*(A+V'+M)*(A+V'+M)*(A'+V'+M)*(A'+V'+M)
25 module gpos05(input wire A, V, M, output wire L);
26
27     wire na, nv, nm, w1, w2, w3, w4, w5;
28
29     not (na, A);
30     not (nv, V);
31     not (nm, M);
32     or (w1, A, V, M);
33     or (w2, A, V, nm);
34     or (w3, A, nv, M);
35     or (w4, A, nv, nm);
36     or (w5, na, nv, M);
37     and (L, w1, w2, w3, w4, w5);
38
39 endmodule
40
41 //Ecuación minimizada con mapa de Karnaugh: Y = AV'+AM
42 module g05(input wire A, V, M, output wire L);
43
44     wire nv, w1, w2;
45
46     not (nv, V);
47     and (w1, A, nv);
48     and (w2, A, M);
49     or (L, w1, w2);
50
51 endmodule
```

```

52
53 //Módulos con Behavioral Modelling
54 //SOP = AV'M'+AV'M+AVM
55 module opsop05(input wire A, V, M, output wire L);
56
57     assign L = (A & ~V & ~M) | (A & ~V & M) | (A & V & M);
58
59 endmodule
60
61 //POS = (A+V+M)*(A+V+M')*(A+V'+M)*(A+V'+M')*(A'+V'+M)
62 module oppos05(input wire A, V, M, output wire L);
63
64     assign L = (A | V | M) & (A | V | ~M) & (A | ~V | M) & (A | ~V | ~M) & (~A | ~V | M);
65
66 endmodule
67
68 //Ecuación minimizada con mapa de Karnaugh: Y = AV'+AM
69 module op05(input wire A, V, M, output wire L);
70
71     assign L = (A & ~V) | (A & M);
72
73 endmodule

```

Código de ejercicio05_tb (test bench con las simulaciones para cada uno de los módulos)

```
ejercicio05_tb.v X ejercicio05.v
D: > AlejandroDigital > electronica_digital1 > lab04dig > ejercicio05 > ejercicio05_tb.v
1 // José Alejandro Rodríguez Porras 19131
2 //testbench
3 module testbench();
4
5 //definir variables de inputs para cada ecuación
6 reg gsopA, gsopV, gsopM, gposA, gposV, gposM, g5A, g5V, g5M,
7 opsopA, opsopV, opsopM, opposA, opposV, opposM, op5A, op5V, op5M;
8 wire gsopL, gposL, g5L, opsopL, opposL, op5L;
9 //asignación de las variables a cada uno de los módulos
10 //módulos con gate level modelling
11 gsop05 GS5(gsopA, gsopV, gsopM, gsopL);
12 gpos05 GP5(gposA, gposV, gposM, gposL);
13 g05 G5(g5A, g5V, g5M, g5L);
14
15 //módulos con operadores lógicos
16 opsop05 OPS5(opsopA, opsopV, opsopM, opsopL);
17 oppos05 OPP5(opposA, opposV, opposM, opposL);
18 op05 OP5(op5A, op5V, op5M, op5L);
19
20 //Simulaciones de los módulos con gate level modelling
21 //Simulación sop
22 initial begin
23     $display("A B C | Y");
24     $display("-----|---");
25     $monitor("%b %b %b | %b", gsopA, gsopV, gsopM, gsopL);
26     gsopA = 0; gsopV = 0; gsopM = 0;
27     #1 gsopA = 0; gsopV = 0; gsopM = 1;
28     #1 gsopA = 0; gsopV = 1; gsopM = 0;
29     #1 gsopA = 0; gsopV = 1; gsopM = 1;
30     #1 gsopA = 1; gsopV = 0; gsopM = 0;
31     #1 gsopA = 1; gsopV = 0; gsopM = 1;
32     #1 gsopA = 1; gsopV = 1; gsopM = 0;
33     #1 gsopA = 1; gsopV = 1; gsopM = 1;
34 end
35
36 //Simulación pos
37 initial begin
38     #8
39     $display("\n");
40     $display("A B C | Y");
41     $display("-----|---");
42     $monitor("%b %b %b | %b", gposA, gposV, gposM, gposL);
43     gposA = 0; gposV = 0; gposM = 0;
44     #1 gposA = 0; gposV = 0; gposM = 1;
45     #1 gposA = 0; gposV = 1; gposM = 0;
46     #1 gposA = 0; gposV = 1; gposM = 1;
47     #1 gposA = 1; gposV = 0; gposM = 0;
48     #1 gposA = 1; gposV = 0; gposM = 1;
49     #1 gposA = 1; gposV = 1; gposM = 0;
50     #1 gposA = 1; gposV = 1; gposM = 1;
51 end
52
```

```

53 //Simulación ecuación minimizada
54 initial begin
55     #16
56     $display("\n");
57     $display("A B C | Y");
58     $display("-----|---");
59     $monitor("%b %b %b | %b", g5A, g5V, g5M, g5L);
60     g5A = 0; g5V = 0; g5M = 0;
61     #1 g5A = 0; g5V = 0; g5M = 1;
62     #1 g5A = 0; g5V = 1; g5M = 0;
63     #1 g5A = 0; g5V = 1; g5M = 1;
64     #1 g5A = 1; g5V = 0; g5M = 0;
65     #1 g5A = 1; g5V = 0; g5M = 1;
66     #1 g5A = 1; g5V = 1; g5M = 0;
67     #1 g5A = 1; g5V = 1; g5M = 1;
68 end
69
70 //Simulación de los módulos con behavioral modelling
71 //Simulación sop
72 initial begin
73     #24
74     $display("\n");
75     $display("A B C | Y");
76     $display("-----|---");
77     $monitor("%b %b %b | %b", opsopA, opsopV, opsopM, opsopL);
78     opsopA = 0; opsopV = 0; opsopM = 0;
79     #1 opsopA = 0; opsopV = 0; opsopM = 1;
80     #1 opsopA = 0; opsopV = 1; opsopM = 0;
81     #1 opsopA = 0; opsopV = 1; opsopM = 1;
82     #1 opsopA = 1; opsopV = 0; opsopM = 0;
83     #1 opsopA = 1; opsopV = 0; opsopM = 1;
84     #1 opsopA = 1; opsopV = 1; opsopM = 0;
85     #1 opsopA = 1; opsopV = 1; opsopM = 1;
86 end
87
88 //Simulación pos
89 initial begin
90     #32
91     $display("\n");
92     $display("A B C | Y");
93     $display("-----|---");
94     $monitor("%b %b %b | %b", opposA, opposV, opposM, opposL);
95     opposA = 0; opposV = 0; opposM = 0;
96     #1 opposA = 0; opposV = 0; opposM = 1;
97     #1 opposA = 0; opposV = 1; opposM = 0;
98     #1 opposA = 0; opposV = 1; opposM = 1;
99     #1 opposA = 1; opposV = 0; opposM = 0;
100    #1 opposA = 1; opposV = 0; opposM = 1;
101    #1 opposA = 1; opposV = 1; opposM = 0;
102    #1 opposA = 1; opposV = 1; opposM = 1;
103 end
104

```

```

105 //Simulación ecuación minimizada
106 initial begin
107     #40
108     $display("\n");
109     $display("A B C | Y");
110     $display("-----|--");
111     $monitor("%b %b %b | %b", op5A, op5V, op5M, op5L);
112     op5A = 0; op5V = 0; op5M = 0;
113     #1 op5A = 0; op5V = 0; op5M = 1;
114     #1 op5A = 0; op5V = 1; op5M = 0;
115     #1 op5A = 0; op5V = 1; op5M = 1;
116     #1 op5A = 1; op5V = 0; op5M = 0;
117     #1 op5A = 1; op5V = 0; op5M = 1;
118     #1 op5A = 1; op5V = 1; op5M = 0;
119     #1 op5A = 1; op5V = 1; op5M = 1;
120 end
121
122 initial
123     #49 $finish;
124
125 //generación del archivo vcd
126 initial begin
127     $dumpfile("ejercicio05_tb.vcd");
128     $dumpvars(0, testbench);
129 end
130
131 endmodule

```


Diagrama de timing del ejercicio 5


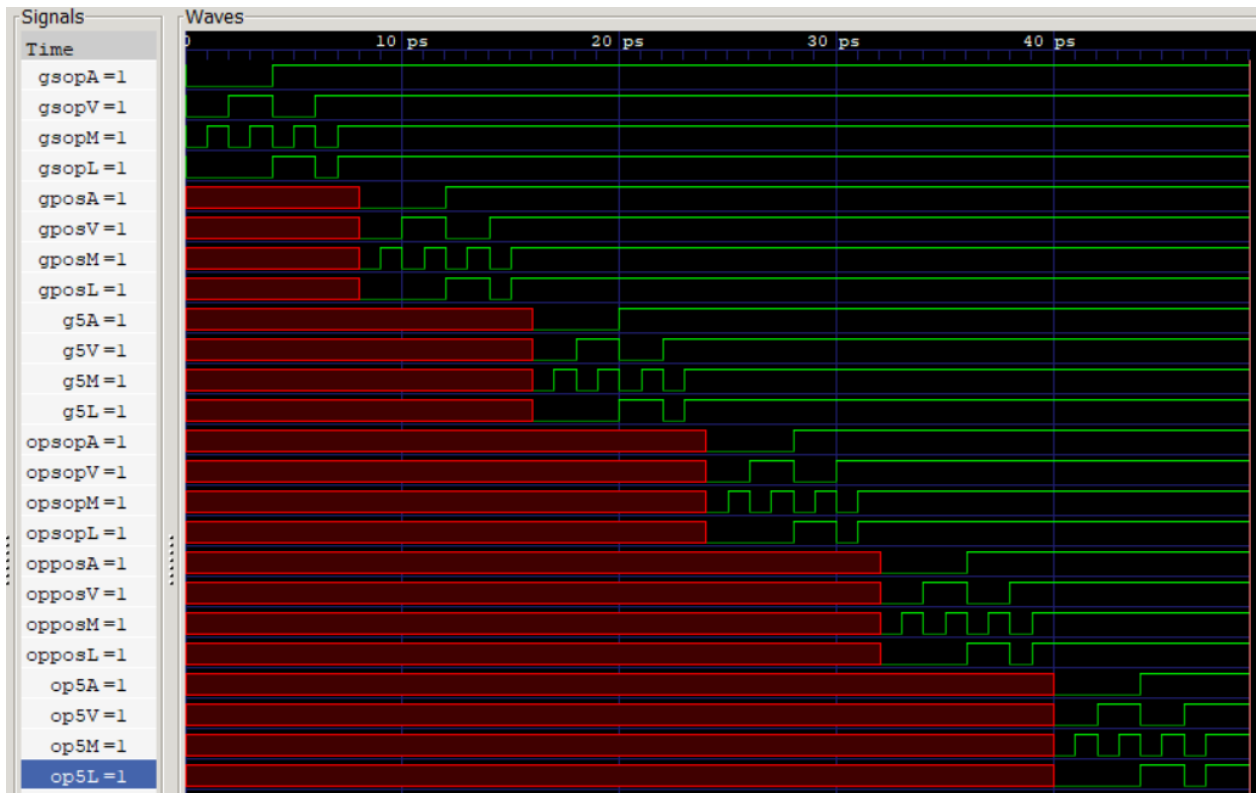


Diagrama de timing de las salidas de las ecuaciones SOP, POS y minimizada con Gate Level Modelling (g) y Behavioral Modelling (op)

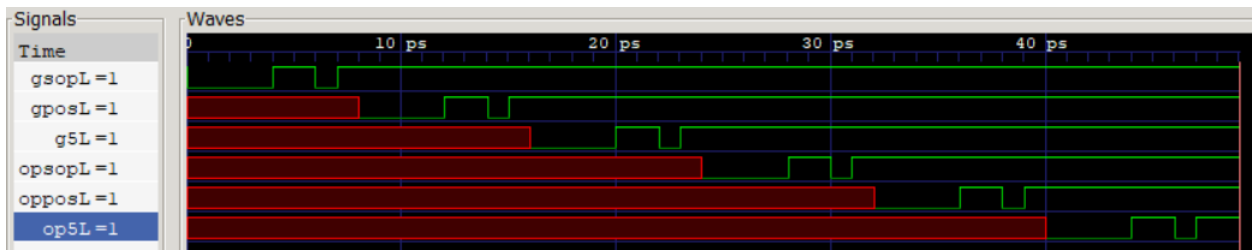

Link repositorio: https://github.com/rod19131/electronica_digital1