

Laboratorio 8

Ejercicio 1

Contador de 12 bits con Enabled, Load y Reset

El contador en cuestión tiene una capacidad de 12 bits, es decir puede contar hasta 4095, y cuenta con las funciones de Enabled, Load y Reset. El código se implementó de manera que el load y reset funcionaran de forma asíncrona, es decir que no necesitaran un flanco de reloj positivo para que el cambio se detectara y tuviera efecto en la salida del contador. Si se activaba el reset, la salida del contador vuelve a todos sus bits en 0, mientras que si se activa el load, la salida del contador toma el valor del input Loadvalue en ese momento, y se queda en ese valor mientras no se desactive el load. Una vez se desactiva el load, el contador vuelve a contar desde el valor impuesto por el previo load. Por último, el contador solo cuenta cuando el Enabled está encendido. La cuenta es de 1 en 1, y en el código se implementó de forma que se sumara uno al valor previo del counter, de esta forma actualizándolo. Cuando el contador llega a 4095 la siguiente cuenta son todos los bits en 0.

```
E1 > E1.v
1 //José Alejandro Rodríguez Porras 19131
2 //Electrónica Digital 1
3 //Lab 8 Ejercicio 1
4 //Contador de 12 bits, con Load, Enabled y Reset
5 module up_counter(input clk, rst, Load, Enabled, input [11:0]Loadvalue, output [11:0]counter);
6 reg [11:0] counter_up;
7 // Load y reset asíncronos
8 always @ (posedge clk or posedge Load or posedge rst)
9 // El reset pone todos los bits del contador en 0 de forma asíncrona
10 begin
11 if (rst)
12 | counter_up <= 12'b000000000000;
13 // El Load asigna un valor específico(Loadvalue) al contador mientras Load sea igual a 1
14 else if(Load)
15 | counter_up <= Loadvalue;
16 //Mientras Enable sea igual a 1 el contador va sumando uno al valor previo, "va contando"
17 else begin
18 //Si el contador llega a su valor máximo, es decir 4095 el siguiente valor que se le asigna es 0
19 if (Enabled == 1 & counter_up == 12'b111111111111)
20 | counter_up = 12'd0;
21 //El contador cuenta
22 else if (Enabled == 1)
23 | counter_up <= counter_up + 12'd1;
24 end
25 end
26 //Se asigna el valor del contador a la salida
27 assign counter = counter_up;
28 endmodule
```

Código en Verilog (Módulo de contador)

```

E1 > E1_tb.v
1 //José Alejandro Rodríguez Porras
2 //Electrónica Digital 1
3 //Lab 8 Ejercicio 1 testbench
4 module testbench();
5 reg clk, rst, Load, Enabled;
6 reg [11:0]Loadvalue;
7 wire [11:0]counter;
8
9 up_counter count(clk, rst, Load, Enabled, Loadvalue, counter);
10 initial begin
11 forever #5 clk=~clk;
12 end
13 initial begin
14 $display("Load Enabled Loadvalue | counter ");
15 $display("-----|-----");
16 $monitor("%d %d %d || %d", Load, Enabled, Loadvalue, counter);
17 //Valores iniciales de los inputs, el clock y el rst
18 clk=0; rst = 0; Load = 0; Enabled = 0; Loadvalue = 12'b000000000000;
19 //Prueba de que el contador no cuenta si el Enabled es 0
20 #1 rst = 1;
21 #1 rst = 0;
22 //Prueba de que el contador comienza a contar cuando se el Enabled es 1
23 #40 Enabled = 1;
24 //Prueba de una carga de un valor al contador de forma asíncrona cuando el Load es 1
25 #100 Load = 1; Loadvalue = 12'b000000011010;
26 //La salida del contador es el valor cargado por el Load mientras el Load se quede en 1
27 // Cuando el Load es 0 el contador comienza a contar desde el valor asignado cuando se activó el Load
28 #100 Load = 0;
29 //Prueba de que el contador deja de contar cuando el Enabled es 0.
30 #100 Enabled = 0;
31 // Se carga el valor de 4094 con el Load al contador
32 #100 Enabled = 1; Loadvalue = 12'b111111111110;
33 #60 Load = 1;
34 //Prueba de que el contador vuelve todos sus bits a 0 luego de llegar a su valor máximo (4095)
35 #10 Load = 0;
36 //Prueba del reset asíncrono
37 #100 rst = 1;
38 #1 rst = 0;
39 //final de la simulación
40 #40 $finish;
41 end
42 //creación del archivo vcd (diagrama de timing)
43 initial begin
44     $dumpfile("E1_tb.vcd");
45     $dumpvars(0,testbench);
46 end
47 endmodule

```

Código del testbench de contador

```

---> WARNING: no PCF file found (.pcf)

iverilog -o E1_tb.out -D VCD_OUTPUT=E1_tb C:/Use
vvp E1_tb.out
Load Enabled Loadvalue | counter
-----|-----
VCD info: dumpfile E1_tb.vcd opened for output.
0      0      0      |      x
0      0      0      |      0
0      1      0      |      0
0      1      0      |      1
0      1      0      |      2
0      1      0      |      3
0      1      0      |      4
0      1      0      |      5
0      1      0      |      6
0      1      0      |      7
0      1      0      |      8
0      1      0      |      9
0      1      0      |     10
1      1      26     |     26
0      1      26     |     26
0      1      26     |     27
0      1      26     |     28
0      1      26     |     29
0      1      26     |     30
0      1      26     |     31
0      1      26     |     32
0      1      26     |     33
0      1      26     |     34
0      1      26     |     35
0      1      26     |     36
0      0      26     |     36
0      1      4094    |     36
0      1      4094    |     37
0      1      4094    |     38
0      1      4094    |     39
0      1      4094    |     40
0      1      4094    |     41
0      1      4094    |     42
1      1      4094    |    4094
0      1      4094    |    4094
0      1      4094    |    4095
0      1      4094    |      0
0      1      4094    |      1
0      1      4094    |      2
0      1      4094    |      3
0      1      4094    |      4
0      1      4094    |      5
0      1      4094    |      6
0      1      4094    |      7
0      1      4094    |      8
0      1      4094    |      0
0      1      4094    |      1
0      1      4094    |      2
0      1      4094    |      3
0      1      4094    |      4
gtkwave E1_tb.vcd E1_tb.gtkw

```

Output del programa en la ventana de comandos

 


Diagrama de timing parte 1 del contador

 


Diagrama de timing parte 2 del contador

Ejercicio 2

Memoria ROM de 4k x 8

Para implementar un array de datos en verilog primero se debe tener un archivo de datos desde el cual “leer” dicha información y agregarla a un arreglo que consta de una dirección (en este caso por tener 12 bits hay 4096 direcciones o localidades de memoria), y los cuales pueden guardar hasta 8 bits por fila. La instrucción \$readmemb sirve para leer los datos guardados en el archivo lista, y cada fila de esta lista es guardada o asignada en una respectiva variable en el array. La diferencia entre \$readmemb y \$readmemh es la última letra, ya que cuando es b, esta representa que el dato está en binario, mientras que la letra h representa que el dato está en decimal.

```

E2 > lista.list
1 |0000_0001
2 |0000_0010
3 |@5
4 |0000_0100
5 |0000_1000
6 |0001_0000
7 |0010_0000
8 |0100_0000
9 |1000_0000
10 |1000_0001
11 |0100_0010

```

Archivo .list con datos

```

E2.v  X  E1_tb.v  E1.v  E3.v  E2_tb.v
E2 > E2.v
1  //José Alejandro Rodríguez Porras 19131
2  //Electrónica Digital 1
3  //Lab 8 Ejercicio 2
4  //Memoria ROM de 4k x 8
5  //input es la dirección de memoria en la que se guarda el valor
6  //output es el dato que se almacena en la dirección
7  module ROM(input wire [11:0]direccion, output wire [7:0]data);
8  reg [7:0] memoria[0:4095];
9  initial begin
10 // readmemb lee el archivo lista y almacena sus datos en una variable
11 | $readmemb("lista.list", memoria);
12 end
13 //asignación del dato en la dirección de la memoria
14 assign data = memoria[direccion];
15 endmodule

```

Código en verilog de la memoria ROM

```

E2_tb.v  X  E2.v  E1_tb.v  E1.v  E3.v
E2 > E2_tb.v
1  //José Alejandro Rodríguez Porras 19131
2  //Electrónica Digital 1
3  //Lab 8 Ejercicio 2 testbench
4  module testbench();
5  reg [11:0]direccion;
6  wire [7:0]data;
7
8  ROM rom(direccion, data);
9
10 initial begin
11 | $display("ROM");
12 | $display("direccion | data");
13 | $monitor("%b | %b", direccion, data);
14 | //Simulación en la que se muestran cada una de las localidades de memoria (algunas con datos dentro de ellas y algunas sin datos guardados en ella)
15 | direccion = 12'd0;
16 | #1 direccion = 12'd1;
17 | #1 direccion = 12'd2;
18 | #1 direccion = 12'd3;
19 | #1 direccion = 12'd4;
20 | #1 direccion = 12'd5;
21 | #1 direccion = 12'd6;
22 | #1 direccion = 12'd7;
23 | #1 direccion = 12'd8;
24 | #1 direccion = 12'd9;
25 | #1 direccion = 12'd10;
26 | #1 direccion = 12'd11;
27 | #1 direccion = 12'd12;
28 | #1 direccion = 12'd13;
29 end
30 //final de la simulación
31 initial
32 | #20 $finish;
33 //Creación del vcd
34 initial begin
35 | $dumpfile("E2_tb.vcd");
36 | $dumpvars(0, testbench);
37 end
38 endmodule

```

Código del testbench de la memoria ROM

```

PS D:\AlejandroDigital\electronica_digital1\lab08dig\E2> apio sim

---> WARNING: no PCF file found (.pcf)

iverilog -o E2_tb.out -D VCD_OUTPUT=E2_tb C:/Users/AlejandroRodriguez
vvp E2_tb.out
ROM
direccion | data
VCD info: dumpfile E2_tb.vcd opened for output.
00000000000 | 00000001
00000000001 | 00000010
00000000010 | xxxxxxxx
00000000011 | xxxxxxxx
00000000100 | xxxxxxxx
00000000101 | 00001000
00000000110 | 00001000
00000000111 | 00010000
00000001000 | 00100000
00000001001 | 01000000
00000001010 | 10000000
00000001011 | 10000001
00000001100 | 01000010
00000001101 | xxxxxxxx
gtkwave E2_tb.vcd E2_tb.gtkw

```

Output de la memoria ROM en la ventana de comandos

 


Diagrama de timing de la memoria ROM

Ejercicio 3

Unidad Lógica/Aritmética (ALU) de 4 bits

La ALU es una unidad que puede hacer varias operaciones con inputs en la misma, que devuelve el resultado de la operación elegida. Los inputs en este caso son de A y B, mientras que Y es la salida. Esta ALU no cuenta con carry in ni carry out. La ALU se implementó con un bloque always en el que usando un case dependiendo del código del operador, una operación específica (usando la forma behavioural en la programación) se realizaría con los inputs A y B dando un resultado de dicha operación. El operador "opcode" servía para elegir la operación que se deseaba realizar con A y B, ya fueran lógicas o aritméticas.

```

E3 > E3.v
1 //José Alejandro Rodríguez Porras 19131
2 //Electrónica Digital 1
3 //Lab 8 Ejercicio 3
4 //ALU
5 module ALU(input wire [3:0]A, input wire [3:0]B, input wire [2:0]opcode, output reg [3:0]Y);
6     always @(opcode or A or B) begin
7         //case para elegir cada uno de los modos de operación
8         case(opcode)
9             3'b000: Y <= A & B; //A AND B
10            3'b001: Y <= A | B; // A OR B
11            3'b010: Y <= A + B; // A + B
12            3'b011: Y <= 4'b0000; // Sin uso
13            3'b100: Y <= A & ~B; //A AND B'
14            3'b101: Y <= A | ~B; //A OR B'
15            3'b110: Y <= A - B; //A - B
16            3'b111: Y <= (A < B) ? 1:0; // Y es 1 solo cuando A es menor que B
17            //valor por defecto de salida
18            default: Y <= 4'b0000;
19        endcase
20    end
21 endmodule

```

Código del módulo ALU en verilog

```

E3_tb.v x
E3 > E3_tb.v
1 //José Alejandro Rodríguez Porras 19131
2 //Electrónica Digital 1
3 //Lab 8 Ejercicio 3 testbench
4 module testbench();
5     reg [3:0]A;
6     reg [3:0]B;
7     reg [2:0]opcode;
8     wire [3:0]Y;
9
10    ALU alu(A, B, opcode, Y);
11    //Comienzo de la simulación
12    initial begin
13        #1 $display("A      B      opcode |      Y");
14        $display("-----|-----");
15        $monitor("%b      %b      %b |      %b", A, B, opcode, Y);
16        // Prueba A AND B
17        A = 4'b0000; B = 4'b0000; opcode = 3'b000;
18        #1 A = 4'b0001; B = 4'b0000; opcode = 3'b000;
19        #1 A = 4'b0000; B = 4'b0001; opcode = 3'b000;
20        #1 A = 4'b0001; B = 4'b0001; opcode = 3'b000;
21        #1 A = 4'b0110; B = 4'b0110; opcode = 3'b000;
22        #1 A = 4'b0011; B = 4'b0010; opcode = 3'b000;
23        //Prueba A OR B
24        #1 A = 4'b0000; B = 4'b0000; opcode = 3'b001;
25        #1 A = 4'b0000; B = 4'b0001; opcode = 3'b001;
26        #1 A = 4'b0001; B = 4'b0000; opcode = 3'b001;
27        #1 A = 4'b0101; B = 4'b0010; opcode = 3'b001;
28        //Prueba A + B
29        #1 A = 4'b0000; B = 4'b0000; opcode = 3'b010; //0+0 = 0
30        #1 A = 4'b1000; B = 4'b0011; opcode = 3'b010; //8+3 = 11
31        #1 A = 4'b0000; B = 4'b0001; opcode = 3'b010; //0+1 = 1
32        #1 A = 4'b0001; B = 4'b0010; opcode = 3'b010; //1+2 = 3
33        #1 A = 4'b0001; B = 4'b0101; opcode = 3'b010; //1+5 = 6
34        //Prueba sin uso (salida es 0 siempre)
35        #1 A = 4'b0000; B = 4'b0000; opcode = 3'b011;
36        #1 A = 4'b0001; B = 4'b0110; opcode = 3'b011;
37        //Prueba A AND B'
38        #1 A = 4'b0000; B = 4'b0000; opcode = 3'b100;
39        #1 A = 4'b0001; B = 4'b0000; opcode = 3'b100;
40        #1 A = 4'b0011; B = 4'b0001; opcode = 3'b100;
41        #1 A = 4'b0100; B = 4'b0010; opcode = 3'b100;
42        //Prueba A OR B'
43        #1 A = 4'b0000; B = 4'b0000; opcode = 3'b101;
44        #1 A = 4'b0000; B = 4'b0001; opcode = 3'b101;
45        #1 A = 4'b0010; B = 4'b0000; opcode = 3'b101;
46        //Prueba A - B
47        #1 A = 4'b0000; B = 4'b0000; opcode = 3'b110; // 0 - 0 = 0
48        #1 A = 4'b0001; B = 4'b0000; opcode = 3'b110; // 1-0 = 1
49        #1 A = 4'b0010; B = 4'b0010; opcode = 3'b110; //2-2 = 0
50        #1 A = 4'b0100; B = 4'b0001; opcode = 3'b110; //4-1 = 3
51        //Prueba Y = 1 solo cuando A<B
52        #1 A = 4'b0011; B = 4'b0011; opcode = 3'b111;
53        #1 A = 4'b0110; B = 4'b0111; opcode = 3'b111;
54        #1 A = 4'b0100; B = 4'b0010; opcode = 3'b111;
55        #1 A = 4'b0101; B = 4'b0010; opcode = 3'b111;
56    end
57    //final de la simulación
58    initial
59        #40 $finish;
60    //Creación del vcd
61    initial begin
62        $dumpfile("E3_tb.vcd");
63        $dumpvars(0, testbench);
64    end
65 endmodule

```

Código del testbench del ALU


```

---> WARNING: no PCF file found

iverilog -o E3_tb.out -D VCD_OUT
vvp E3_tb.out
VCD info: dumpfile E3_tb.vcd open
A      B      opcode |  Y
-----|-----
0000   0000   000 |  0000
0001   0000   000 |  0000
0000   0001   000 |  0000
0001   0001   000 |  0001
0110   0110   000 |  0110
0011   0010   000 |  0010
0000   0000   001 |  0000
0000   0001   001 |  0001
0001   0000   001 |  0001
1010   0010   001 |  1010
0000   0000   010 |  0000
1000   0011   010 |  1011
0000   0001   010 |  0001
0001   0010   010 |  0011
0001   0101   010 |  0110
0000   0000   011 |  0000
0001   0110   011 |  0000
0000   0000   100 |  0000
0001   0000   100 |  0001
0011   0001   100 |  0010
0100   0010   100 |  0100
0000   0000   101 |  1111
0000   0001   101 |  1110
0010   0000   101 |  1111
0000   0000   110 |  0000
0001   0000   110 |  0001
0010   0010   110 |  0000
0100   0001   110 |  0011
0011   0011   111 |  0000
0110   0111   111 |  0001
0100   0010   111 |  0000
0101   0010   111 |  0000
gtkwave E3_tb.vcd E3_tb.gtkw

```

Output de la simulación de la ALU

 


Diagrama de timing de la ALU