

Nombre: José Alejandro Rodríguez Porras Carné: 19131 Sección: 10
Fecha: 16/08/2020

Laboratorio 5

Ejercicio 1

Nombre: José Alejandro Rodríguez Porras 15/08/2020
Carné: 19131

Laboratorio 5

Ejercicio 1


Tabla 1

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1


MUX 8:1

MUX 4:1

MUX 2:1

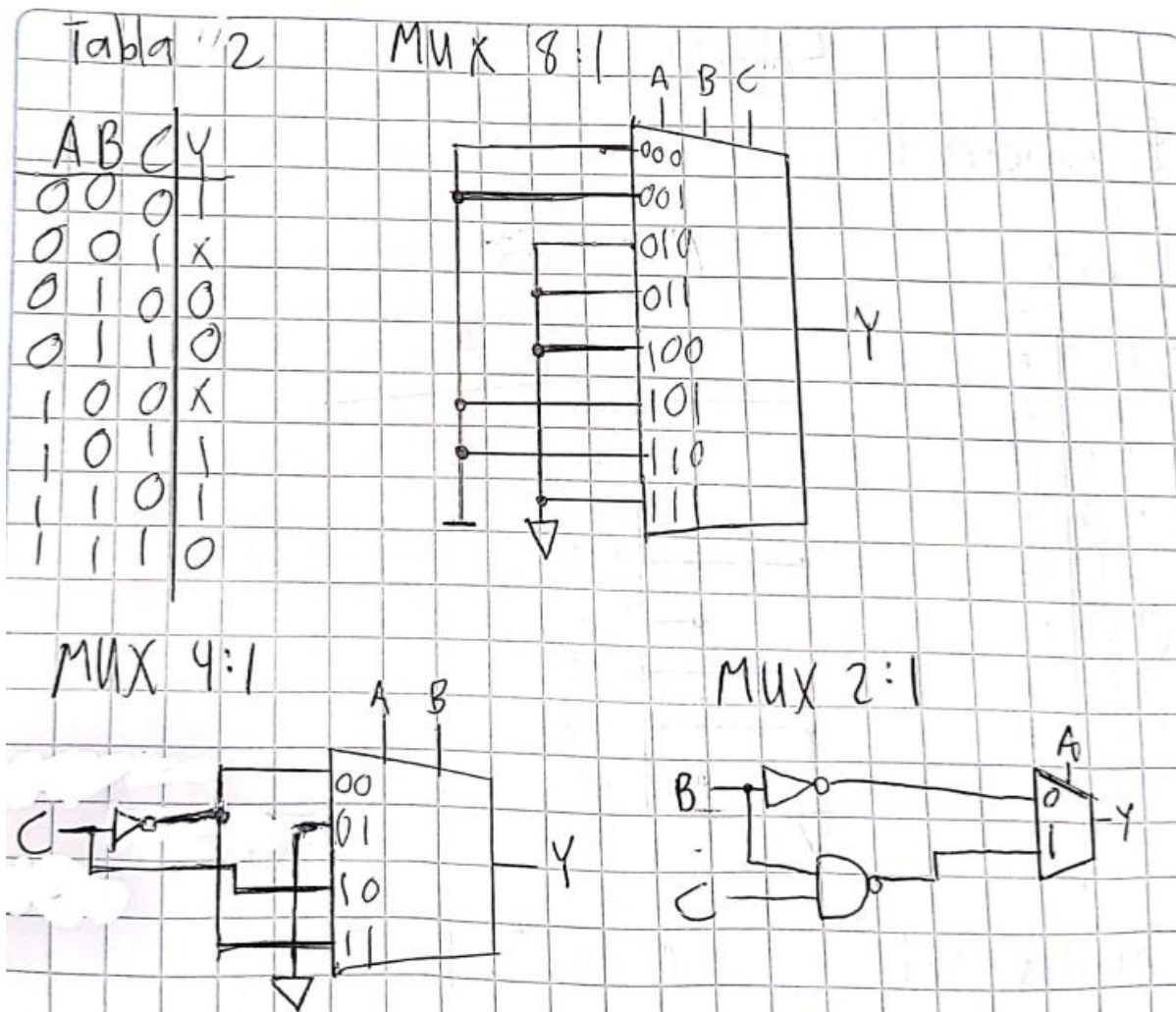

Ejercicio 2

 

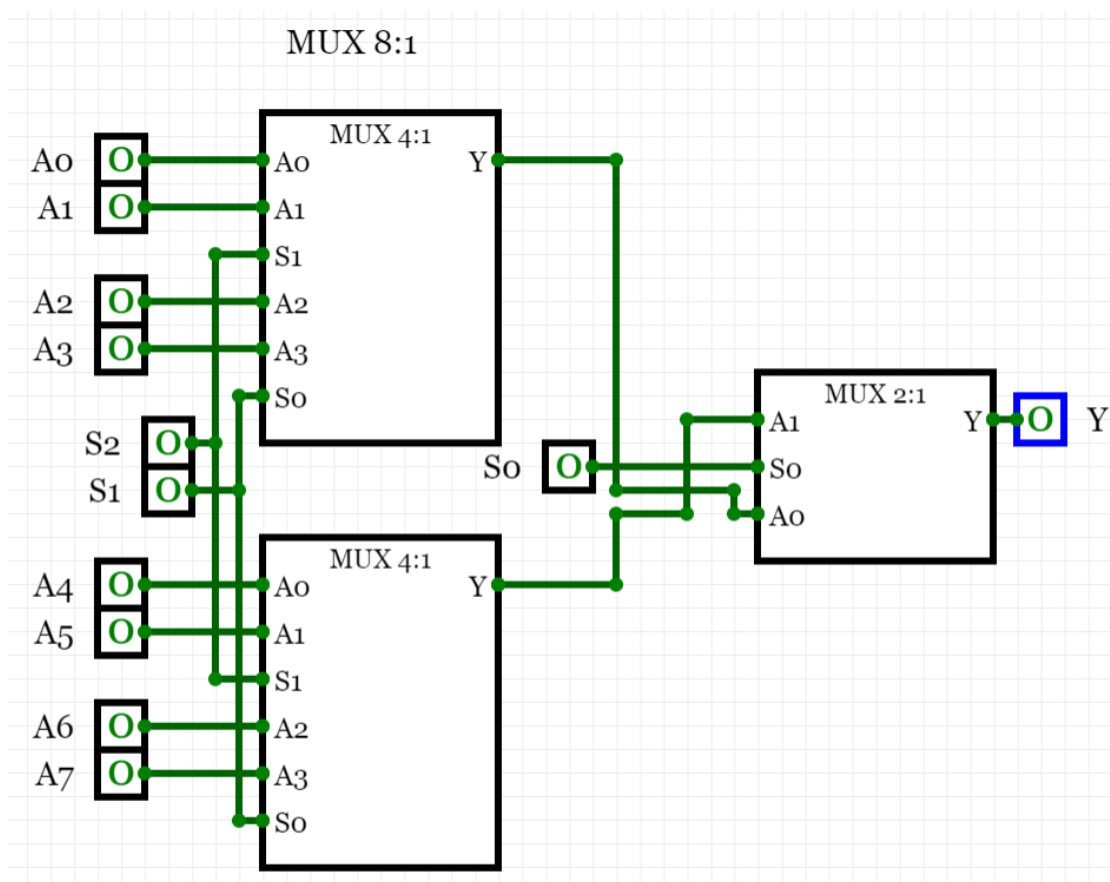
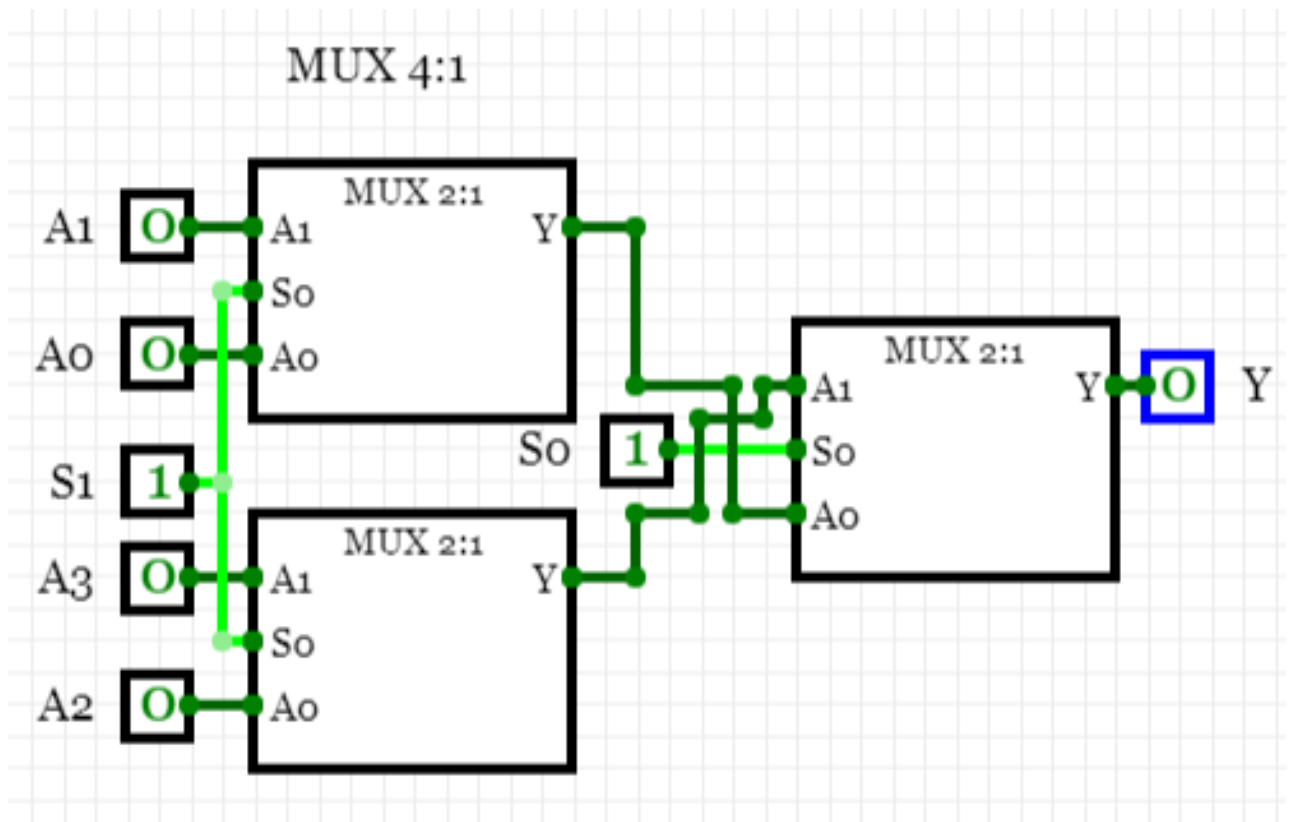


Tabla 1 MUX 8:1

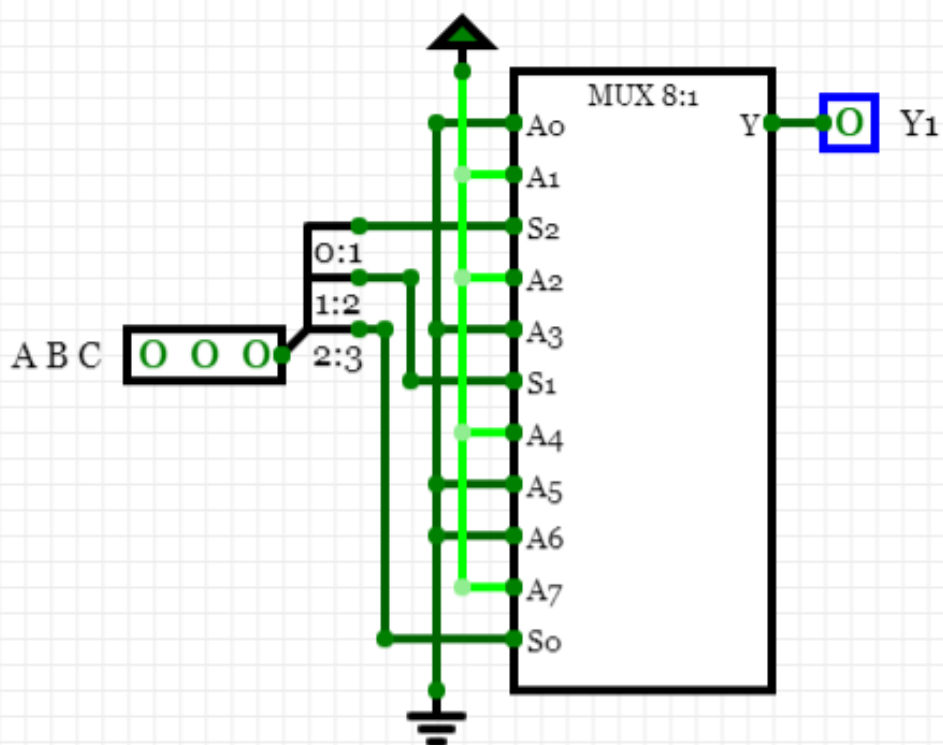


Tabla 1 MUX 4:1

 


Tabla 1 MUX 2:1

 


Tabla 2 MUX 8:1

 


Tabla 2 MUX 4:1


 


Tabla 2 MUX 2:1

 

Ejercicio 3

Tabla 1 Decoder 3:8


 


Tabla 2 Decoder 3:8

 

Ejercicio 4

Código del archivo con los módulos: ejercicio04.v

```
ejercicio04.v x ejercicio04_tb.v
D: > AlejandroDigital > electronica_digital1 > lab05dig > ejercicio04 > ejercicio04.v
1 //José Alejandro Rodríguez Porras 19131
2 //Electrónica Digital
3 //Lab 5 Ejercicio 4
4 //Módulo MUX 2:1
5 module mux21(input wire a0, a1, s0, output wire y);
6
7     assign y = s0 ? a1 : a0;
8
9 endmodule
10
11 //Módulo MUX 4:1
12 module mux41(input wire a0, a1, a2, a3, s1, s0, output wire y);
13
14     wire y1, y0;
15     mux21 m2_1(a0, a1, s1, y1);
16     mux21 m2_2(a2, a3, s1, y0);
17     mux21 m2(y1, y0, s0, y);
18
19 endmodule
20
21 //Módulo MUX 8:1
22 module mux81(input wire a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, s0, s1, s2, output wire y);
23
24     wire y1, y0;
25     mux41 m4_1(a0, a1, a2, a3, s2, s1, y1);
26     mux41 m4_2(a4, a5, a6, a7, s2, s1, y0);
27     mux21 m2(y1, y0, s0, y);
28
29 endmodule
30
31 //Tabla 1 MUX 8:1
32 module t1_81(input wire A, B, C, output wire y);
33
34     wire H, L;
35     assign H = 1;
36     assign L = 0;
37     mux81 T1_8(L, H, H, L, H, L, L, H, A, B, C, y);
38
39 endmodule
40
41 //Tabla 1 MUX 4:1
42 module t1_41(input wire A, B, C, output wire y);
43
44     mux41 T1_4(C, ~C, ~C, C, A, B, y);
45
46 endmodule
47
48 //Tabla 1 MUX 2:1
49 module t1_21(input wire A, B, C, output wire y);
50
51     mux21 T1_2((B^C), ~(B^C), A, y);
52
53 endmodule
54
55 //Tabla 2 MUX 8:1
56 module t2_81(input wire A, B, C, output wire y);
57
```

```

58     wire H, L;
59     assign H = 1;
60     assign L = 0;
61     mux81 T2_8(H, H, L, L, L, H, H, L, A, B, C, y);
62
63 endmodule
64
65 //Tabla 2 MUX 4:1
66 ✓ module t2_41(input wire A, B, C, output wire y);
67
68     wire L;
69     assign L = 0;
70     mux41 T2_4(~C, L, C, ~C, B, A, y);
71
72 endmodule
73
74 //Tabla 2 MUX 2:1
75 ✓ module t2_21(input wire A, B, C, output wire y);
76
77     mux21 T2_2(~B, ~(B & C), A, y);
78
79 endmodule
80
81

```


Código del testbench ejercicio04_tb.v

```
ejercicio04.v  ejercicio04_tb.v X
D: > AlejandroDigital > electronica_digital > lab05dig > ejercicio04 > ejercicio04_tb.v
1  //José Alejandro Rodríguez Porras 19131
2  //testbench
3  module testbench();
4
5  //definir variables de inputs para cada ecuación
6  reg t1_A8, t1_B8, t1_C8, t1_A4, t1_B4, t1_C4, t1_A2, t1_B2, t1_C2,
7  t2_A8, t2_B8, t2_C8, t2_A4, t2_B4, t2_C4, t2_A2, t2_B2, t2_C2;
8  wire t1_Y8, t1_Y4, t1_Y2, t2_Y8, t2_Y4, t2_Y2;
9
10 //asignación de las variables a cada uno de los módulos de los mux de cada tabla
11 //Tabla 1
12 t1_81 T1_8(t1_A8, t1_B8, t1_C8, t1_Y8);
13 t1_41 T1_4(t1_A4, t1_B4, t1_C4, t1_Y4);
14 t1_21 T1_2(t1_A2, t1_B2, t1_C2, t1_Y2);
15
16 //Tabla 2
17 t2_81 T2_8(t2_A8, t2_B8, t2_C8, t2_Y8);
18 t2_41 T2_4(t2_A4, t2_B4, t2_C4, t2_Y4);
19 t2_21 T2_2(t2_A2, t2_B2, t2_C2, t2_Y2);
20
21 //Simulación Tabla 1 MUX 8:1
22 initial begin
23     $display("\n");
24     $display("Tabla 1 MUX 8:1");
25     $display("A B C | Y");
26     $display("-----|");
27     $monitor("%b %b %b | %b", t1_A8, t1_B8, t1_C8, t1_Y8);
28     t1_A8 = 0; t1_B8 = 0; t1_C8 = 0;
29     #1 t1_A8 = 0; t1_B8 = 0; t1_C8 = 1;
30     #1 t1_A8 = 0; t1_B8 = 1; t1_C8 = 0;
31     #1 t1_A8 = 0; t1_B8 = 1; t1_C8 = 1;
32     #1 t1_A8 = 1; t1_B8 = 0; t1_C8 = 0;
33     #1 t1_A8 = 1; t1_B8 = 0; t1_C8 = 1;
34     #1 t1_A8 = 1; t1_B8 = 1; t1_C8 = 0;
35     #1 t1_A8 = 1; t1_B8 = 1; t1_C8 = 1;
36 end
37
38 //Simulación Tabla 1 MUX 4:1
39 initial begin
40     #8
41     $display("\n");
42     $display("Tabla 1 MUX 4:1");
43     $display("A B C | Y");
44     $display("-----|");
45     $monitor("%b %b %b | %b", t1_A4, t1_B4, t1_C4, t1_Y4);
46     t1_A4 = 0; t1_B4 = 0; t1_C4 = 0;
47     #1 t1_A4 = 0; t1_B4 = 0; t1_C4 = 1;
48     #1 t1_A4 = 0; t1_B4 = 1; t1_C4 = 0;
49     #1 t1_A4 = 0; t1_B4 = 1; t1_C4 = 1;
50     #1 t1_A4 = 1; t1_B4 = 0; t1_C4 = 0;
51     #1 t1_A4 = 1; t1_B4 = 0; t1_C4 = 1;
52     #1 t1_A4 = 1; t1_B4 = 1; t1_C4 = 0;
53     #1 t1_A4 = 1; t1_B4 = 1; t1_C4 = 1;
54 end
55
```

```

56  ▾ //Simulación Tabla 1 MUX 2:1
57  ▾   initial begin
58      #16
59      $display("\n");
60      $display("Tabla 1 MUX 2:1");
61      $display("A B C | Y");
62      $display("-----|--");
63      $monitor("%b %b %b | %b", t1_A2, t1_B2, t1_C2, t1_Y2);
64      t1_A2 = 0; t1_B2 = 0; t1_C2 = 0;
65      #1 t1_A2 = 0; t1_B2 = 0; t1_C2 = 1;
66      #1 t1_A2 = 0; t1_B2 = 1; t1_C2 = 0;
67      #1 t1_A2 = 0; t1_B2 = 1; t1_C2 = 1;
68      #1 t1_A2 = 1; t1_B2 = 0; t1_C2 = 0;
69      #1 t1_A2 = 1; t1_B2 = 0; t1_C2 = 1;
70      #1 t1_A2 = 1; t1_B2 = 1; t1_C2 = 0;
71      #1 t1_A2 = 1; t1_B2 = 1; t1_C2 = 1;
72  end
73
74  ▾ //Simulación Tabla 2 MUX 8:1
75  ▾   initial begin
76      #24
77      $display("\n");
78      $display("Tabla 2 MUX 8:1");
79      $display("A B C | Y");
80      $display("-----|--");
81      $monitor("%b %b %b | %b", t2_A8, t2_B8, t2_C8, t2_Y8);
82      t2_A8 = 0; t2_B8 = 0; t2_C8 = 0;
83      #1 t2_A8 = 0; t2_B8 = 0; t2_C8 = 1;
84      #1 t2_A8 = 0; t2_B8 = 1; t2_C8 = 0;
85      #1 t2_A8 = 0; t2_B8 = 1; t2_C8 = 1;
86      #1 t2_A8 = 1; t2_B8 = 0; t2_C8 = 0;
87      #1 t2_A8 = 1; t2_B8 = 0; t2_C8 = 1;
88      #1 t2_A8 = 1; t2_B8 = 1; t2_C8 = 0;
89      #1 t2_A8 = 1; t2_B8 = 1; t2_C8 = 1;
90  end
91
92  ▾ //Simulación Tabla 2 MUX 4:1
93  ▾   initial begin
94      #32
95      $display("\n");
96      $display("Tabla 2 MUX 4:1");
97      $display("A B C | Y");
98      $display("-----|--");
99      $monitor("%b %b %b | %b", t2_A4, t2_B4, t2_C4, t2_Y4);
100     t2_A4 = 0; t2_B4 = 0; t2_C4 = 0;
101     #1 t2_A4 = 0; t2_B4 = 0; t2_C4 = 1;
102     #1 t2_A4 = 0; t2_B4 = 1; t2_C4 = 0;
103     #1 t2_A4 = 0; t2_B4 = 1; t2_C4 = 1;
104     #1 t2_A4 = 1; t2_B4 = 0; t2_C4 = 0;
105     #1 t2_A4 = 1; t2_B4 = 0; t2_C4 = 1;
106     #1 t2_A4 = 1; t2_B4 = 1; t2_C4 = 0;
107     #1 t2_A4 = 1; t2_B4 = 1; t2_C4 = 1;
108  end
109

```

```

110 //Simulación Tabla 2 MUX 2:1
111     initial begin
112         #40
113         $display("\n");
114         $display("Tabla 2 MUX 2:1");
115         $display("A B C | Y");
116         $display("-----|--");
117         $monitor("%b %b %b | %b", t2_A2, t2_B2, t2_C2, t2_Y2);
118         t2_A2 = 0; t2_B2 = 0; t2_C2 = 0;
119         #1 t2_A2 = 0; t2_B2 = 0; t2_C2 = 1;
120         #1 t2_A2 = 0; t2_B2 = 1; t2_C2 = 0;
121         #1 t2_A2 = 0; t2_B2 = 1; t2_C2 = 1;
122         #1 t2_A2 = 1; t2_B2 = 0; t2_C2 = 0;
123         #1 t2_A2 = 1; t2_B2 = 0; t2_C2 = 1;
124         #1 t2_A2 = 1; t2_B2 = 1; t2_C2 = 0;
125         #1 t2_A2 = 1; t2_B2 = 1; t2_C2 = 1;
126     end
127
128     initial
129     #48 $finish;
130
131     initial begin
132         $dumpfile("ejercicio04_tb.vcd");
133         $dumpvars(0,testbench);
134     end
135
136 endmodule
137

```

Output del programa en el cmd

cmd: C:\Windows\System32\cmd.exe - apio sim

Microsoft Windows [Versión 10.0.18362.959]

(c) 2019 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

D:\AlejandroDigital\electronica_digital1\lab05dig\ejercicio04>apio sim

---> WARNING: no PCF file found (.pcf)

iverilog -o ejercicio04_tb.out -D VCD_OUTPUT=ejercicio04_tb C:/Users/
vvp ejercicio04_tb.out

Tabla 1 MUX 8:1

A	B	C	Y
---	---	---	---

0	0	0	0
---	---	---	---

0	0	1	1
---	---	---	---

0	1	0	1
---	---	---	---

0	1	1	0
---	---	---	---

1	0	0	1
---	---	---	---

1	0	1	0
---	---	---	---

1	1	0	0
---	---	---	---

1	1	1	1
---	---	---	---

Tabla 1 MUX 4:1

A	B	C	Y
---	---	---	---

0	0	0	0
---	---	---	---

0	0	1	1
---	---	---	---

0	1	0	1
---	---	---	---

0	1	1	0
---	---	---	---

1	0	0	1
---	---	---	---

1	0	1	0
---	---	---	---

1	1	0	0
---	---	---	---

1	1	1	1
---	---	---	---

Tabla 1 MUX 2:1

A	B	C	Y
---	---	---	---

0	0	0	0
---	---	---	---

0	0	1	1
---	---	---	---

0	1	0	1
---	---	---	---

0	1	1	0
---	---	---	---

1	0	0	1
---	---	---	---

1	0	1	0
---	---	---	---

1	1	0	0
---	---	---	---

1	1	1	1
---	---	---	---

Tabla 2 MUX 8:1

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Tabla 2 MUX 4:1

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Tabla 2 MUX 2:1

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

gtkwave ejercicio04_tb.vcd ejercicio04_tb.gtkw

Diagrama de Timing de todas las señales (entradas y salidas)


 


Diagrama de Timing de las salidas de la tabla 1 y 2 para sus MUX 8:1, 4:1 y 2:1

 

Link repositorio: https://github.com/rod19131/electronica_digital1


Ejercicio 5

Propagation Delay: Es el tiempo máximo t_{pd} para que la salida del circuito se estabilice.

Contamination Delay: Es el tiempo mínimo t_{cd} para que la salida se desestabilice.

Ruta crítica: Es la ruta a través de puertas lógicas en un circuito donde la sumatoria del t_{pd} de cada puerta es la más alta, es decir el camino por el cual el delay de propagación es el máximo.


Ejercicio 6

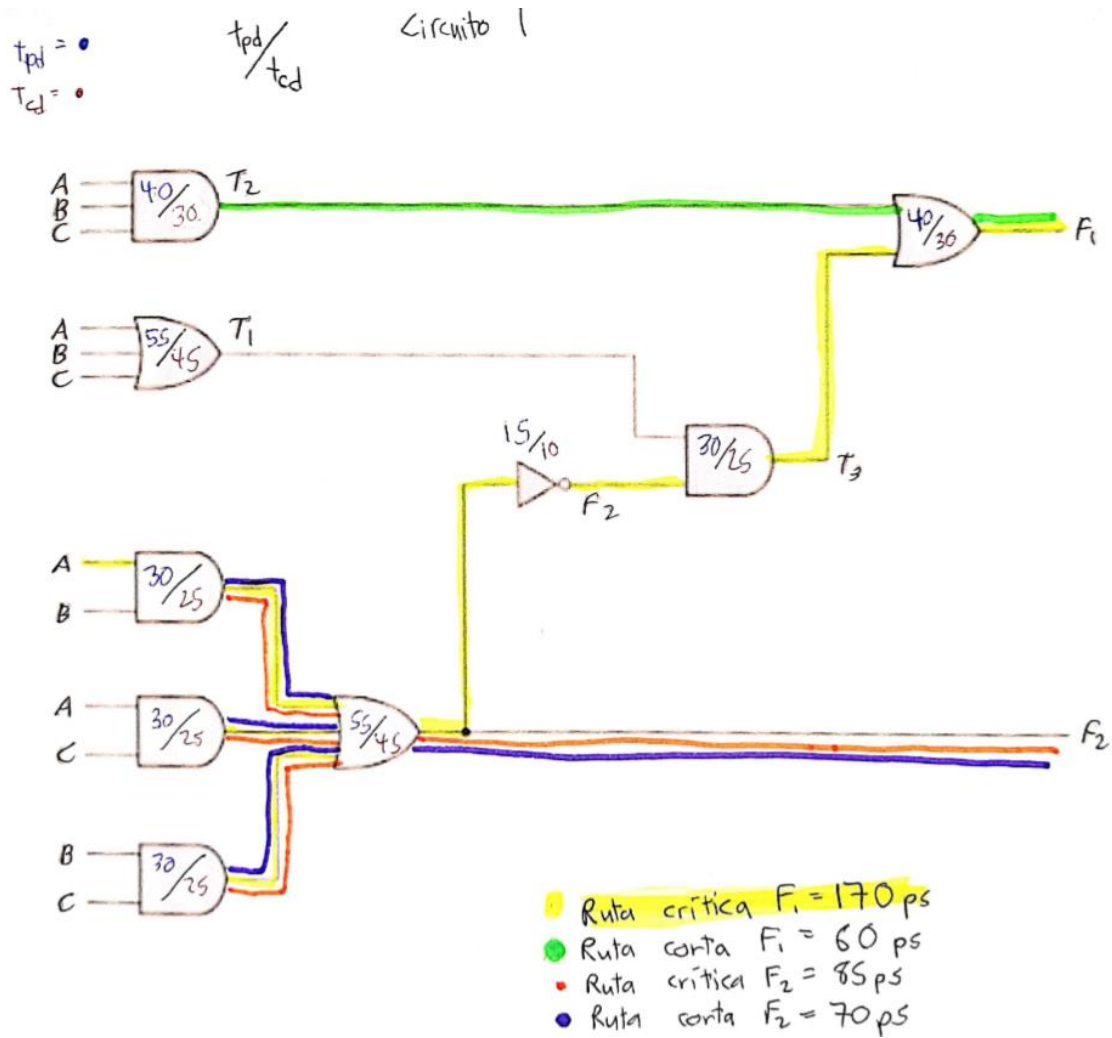

$t_{pd} = \bullet$
 $t_{cd} = \circ$

t_{pd}/t_{cd}

Circuito 2

 


- Ruta crítica F = 100 ps
- Ruta corta F = 50 ps
- Ruta crítica G = 100 ps
- Ruta corta G = 40 ps

$$t_{pd} = 6$$

$$t_{cd} = 0$$

$$t_{pd}/t_{cd}$$

Circuito 3

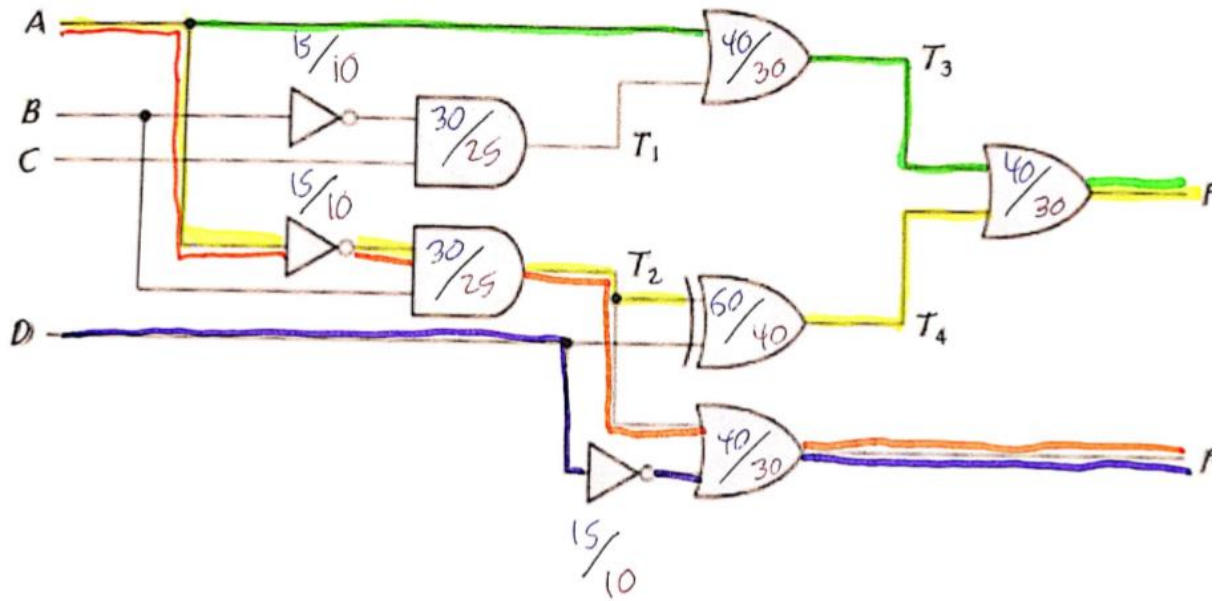

- Ruta crítica $F_1 = 145 \text{ ps}$
- Ruta corta $F_1 = 60 \text{ ps}$
- Ruta crítica $F_2 = 85 \text{ ps}$
- Ruta corta $F_2 = 40 \text{ ps}$

$$t_{pd} = 0$$

$$t_{cd} = 0$$

$$t_{pd}/t_{cd}$$

Circuito 4

